


# Lab 07.

## RAM 기반 Data Processor 구현

201810800 이혜인

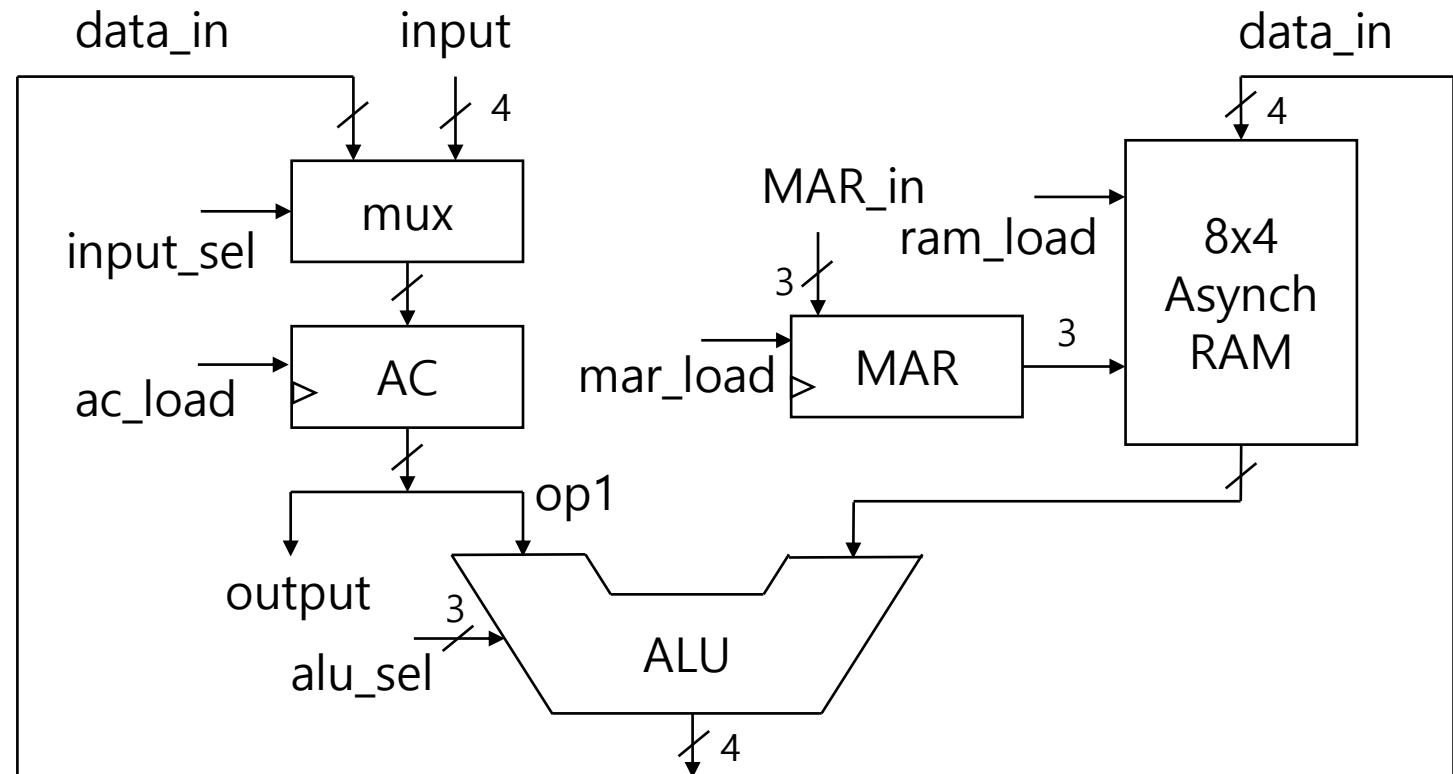
## Block diagram

- 4 bit data
- AC (accumulator) & MAR (memory address register) registers
- 8x4 Asynch RAM
- 3 bit alu\_sel
- 다음의 동작을 순차적으로 수행하도록 simulation 하고 검증하라.
  - $ac \leftarrow input('3')$
  - $M[2] \leftarrow ac$
  - $ac \leftarrow input('2')$
  - $M[1] \leftarrow ac$
  - $ac \leftarrow input('4')$
  - $ac \leftarrow ac + M[1]$
  - $ac \leftarrow ac + M[2]$


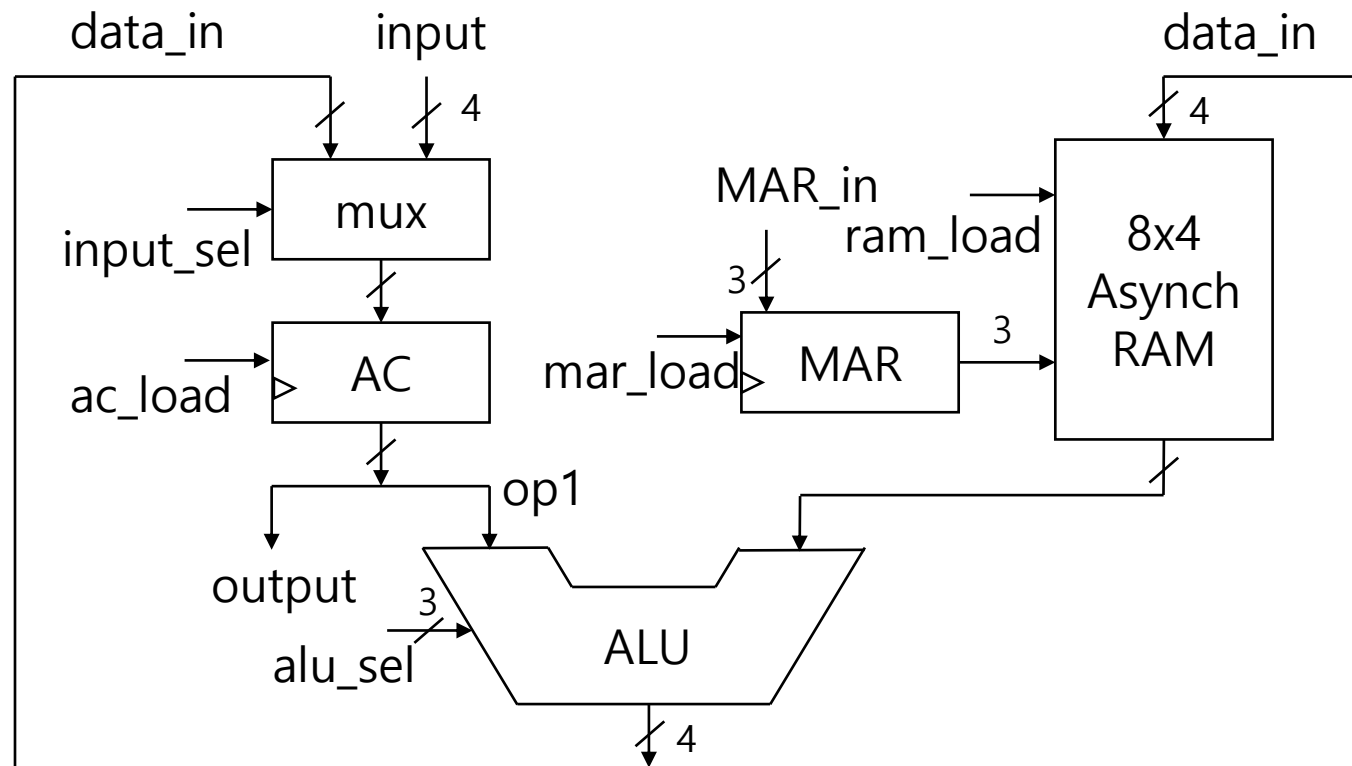
## 실습 지침

- ALU는 주어진 code (simple\_alu.vhd)를 활용
- RAM은 지난 실습자료 code (asynch\_ram.vhd)활용
- mux와 AC, MAR는 간단함. 직접 구현.
- Top-level design entity는 structural description을 이용하여 구현.
- Simulation에 시간이 많이 소요. Test pattern 은 transcript를 copy-재활용하여 반복 입력.
- 각 동작(instruction)을 수행하는데 필요한 control input들 (input\_sel, ac\_load, mar\_load, alu\_sel, ram\_load 등)과 외부 data 입력 ("input"과 MAR\_in)을 명시하라.
- 필요하면 내부 signal들을 외부로 뽑아서 관찰할 수 있게 하라.



## Structural description example

ARCHITECTURE sample OF data\_processor1 IS

...

    component asynch\_ram

        port (

            data\_in: IN STD\_LOGIC\_VECTOR (3 DOWNT0 0);

            address: IN STD\_LOGIC\_VECTOR (2 DOWNT0 0);

            wr: IN STD\_LOGIC;

            data\_out: OUT STD\_LOGIC\_VECTOR (3 DOWNT0 0) );

    end component;

...


BEGIN

...

    RAM : asynch\_ram

        port map (data\_in => data\_in, address => MAR, wr => ram\_load, data\_out =>  
data\_out );

## RTL view example

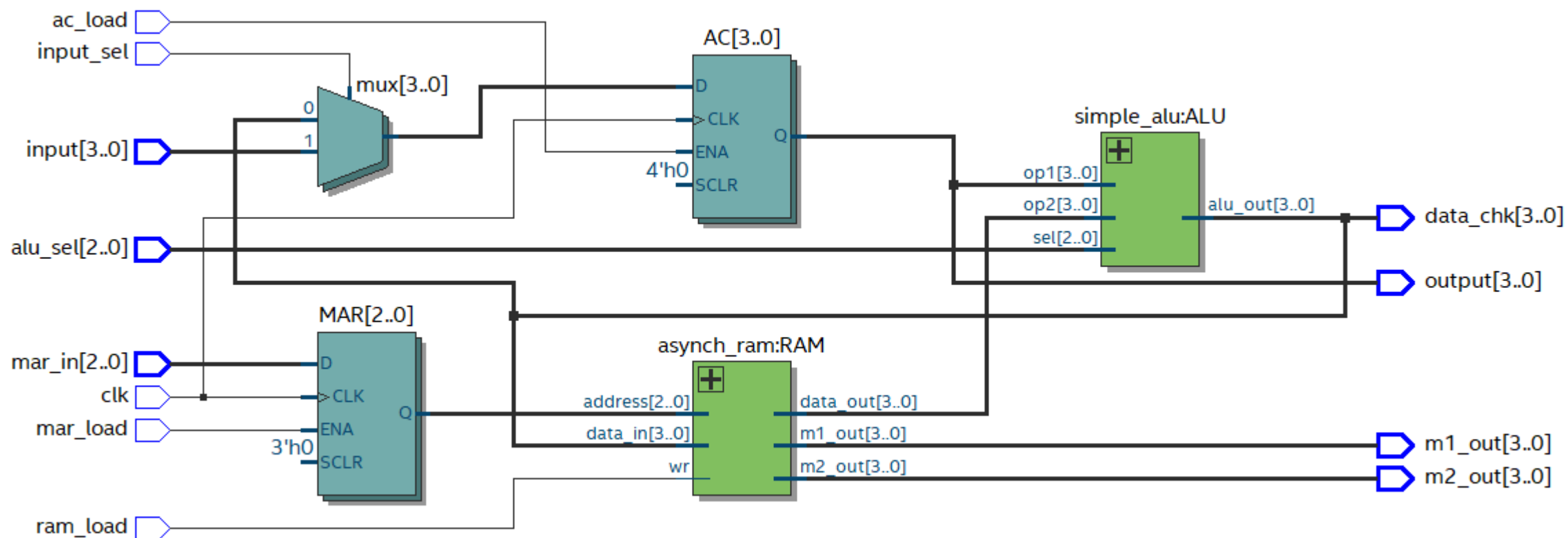

## 1. VHDL Code – Asynchronous RAM

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY asynch_ram IS
6  PORT ( data_in  : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
7        address : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
8        wr       : IN STD_LOGIC;
9        data_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
10       m1_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
11       m2_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
12  END asynch_ram;
13
14  ARCHITECTURE rtl OF asynch_ram IS
15  TYPE MEM IS ARRAY(0 TO 7) OF STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
16  SIGNAL ram_block: MEM;
17  BEGIN
18  PROCESS (wr, data_in, address)
19  BEGIN
20  IF (wr = '1') THEN ram_block(to_integer(unsigned(address))) <= data_in;
21  data_out <= (others => 'Z');
22  else
23  data_out <= ram_block(to_integer(unsigned(address)));
24  END IF;
25  END PROCESS;
26  m1_out <= ram_block(2);
27  m2_out <= ram_block(1);
28  END rtl;
```

→ 다음은 강의자료에 주어진

Asynchronous RAM Code를 8X4 RAM  
으로 바꿔서 나타낸 VHDL Code이다.

→ 8X4 RAM이므로 MEM(memory)의  
ARRAY 개수는 0 TO 7로 8개, bit 수는  
3 DOWNTO 0로 4 bit word를 가진다.

→ 4 bit word를 8개 쌓은 ARRAY

## 1. VHDL Code – Asynchronous RAM

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;
4
5  ENTITY asynch_ram IS
6  PORT (
7      data_in  : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
8      address  : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
9      wr       : IN STD_LOGIC;
10     data_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
11     m1_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
12     m2_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
13 END asynch_ram;
14
15 ARCHITECTURE rtl OF asynch_ram IS
16     TYPE MEM IS ARRAY(0 TO 7) OF STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
17     SIGNAL ram_block: MEM;
18 BEGIN
19     PROCESS (wr, data_in, address)
20     BEGIN
21         IF (wr = '1') THEN ram_block(to_integer(unsigned(address))) <= data_in;
22         data_out <= (others => 'Z');
23     ELSE
24         data_out <= ram_block(to_integer(unsigned(address)));
25     END IF;
26     END PROCESS;
27     m1_out <= ram_block(2);
28     m2_out <= ram_block(1);
29 END rtl;
```

→ 추가적으로 M[1]과 M[2]에 있는 data 값이 제대로 들어갔는지 확인하기 위해 m1\_out과 m2\_out을 생성하였다.

→ m1\_out은 M[2]를 확인 할 수 있도록 ram\_block(2)를 넣고, m1\_out은 M[1]을 확인할 수 있도록 ram\_block(1)을 넣었다.

## 1. VHDL Code - ALU

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  ENTITY simple_alu IS
6  PORT (  op1, op2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
7         sel       : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
8         alu_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
9  END simple_alu;
10
11 ARCHITECTURE sample OF simple_alu IS
12 BEGIN
13 PROCESS (sel, op1, op2)
14 BEGIN
15     case sel is
16     when "000" => alu_out <= op1;
17     when "001" => alu_out <= op2;
18     when "010" => alu_out <= op1 + op2;
19     when "011" => alu_out <= op1 - op2;
20     when "100" => alu_out <= op1 and op2;
21     when "101" => alu_out <= op1 or op2;
22     when "110" => alu_out <= op1 xor op2;
23     when others => alu_out <= not op1;
24     end case;
25 END PROCESS;
26 END sample;
```

→ 다음은 강의자료에 주어진 Simple ALU Code이다.

→ 해당 Code는 다음과 같은 'sel'값을 통해 어떤 operation(연산)을 사용하여 계산할 것인지 정하는 Code이다.



## 1. VHDL Code – Data Processor

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY lab_07 IS
7  PORT ( input_sel : IN STD_LOGIC ;
8        ac_load   : IN STD_LOGIC ;
9        mar_load  : IN STD_LOGIC ;
10       alu_sel   : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
11       ram_load  : IN STD_LOGIC ;
12       input     : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
13       MAR_in    : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
14       clk       : IN STD_LOGIC ;
15       data_check : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
16       output     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
17       m1_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
18       m2_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
19       mux_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
20       mar_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
21 END lab_07;
22
23 ARCHITECTURE data_processor OF lab_07 IS
24   SIGNAL MAR : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
25   SIGNAL ram_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
26   SIGNAL AC : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
27   SIGNAL alu_out_signal : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
28   SIGNAL mux : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
29
30   component asynch_ram
31   port ( data_in : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
32         address : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
33         wr      : IN STD_LOGIC;
34         data_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
35         m1_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
36         m2_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
37   end component;
38
39   component simple_alu
40   PORT ( op1, op2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
41         sel      : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
42         alu_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
43   end component;
44
45 BEGIN
46   RAM : asynch_ram
47     port map (data_in => alu_out_signal, address => MAR, wr => ram_load, data_out => ram_out, m1_out=>m1_out, m2_out=>m2_out);
48   ALU : simple_alu
49     port map (op1 => AC, op2 => ram_out, sel => alu_sel, alu_out => alu_out_signal);
50   PROCESS (mar_load, ac_load, input_sel, clk)
51   BEGIN
52
53     --AC
54     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
55       IF ac_load = '1' THEN
56         AC <= mux;
57       END IF;
58     END IF;
59
60     --MAR
61     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
62       IF mar_load = '1' THEN
63         MAR <= Mar_in;
64       END IF;
65     END IF;
66
67     --MUX
68     IF input_sel = '1' THEN
69       mux <= input;
70     ELSE
71       mux <= alu_out_signal;
72     END IF;
73   END PROCESS;
74   output <= AC;
75   data_check <= alu_out_signal;
76   mux_out <= mux;
77   mar_out <= MAR;
78 END data_processor;

```

→ 다음은 위의 코드를 component 하고 각각

AC, MAR, MUX의 기능을 구현한 VHDL

Code이다.

→ 이는 **Structural description example**을

참고하여 구현하였다.

## 1. VHDL Code – Data Processor

```

1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY lab_07 IS
7  PORT (
8      input_sel  : IN STD_LOGIC ;
9      ac_load    : IN STD_LOGIC ;
10     mar_load   : IN STD_LOGIC ;
11     alu_sel    : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
12     ram_load   : IN STD_LOGIC ;
13     input      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
14     MAR_in     : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
15     clk        : IN STD_LOGIC ;
16     data_check : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
17     output     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
18     m1_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
19     m2_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
20     mux_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
21     mar_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
22
23  ARCHITECTURE data_processor OF lab_07 IS
24     SIGNAL MAR : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
25     SIGNAL ram_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
26     SIGNAL AC : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
27     SIGNAL alu_out_signal : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
28     SIGNAL mux : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
29
30     component asynch_ram
31     port (
32         data_in  : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
33         address  : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
34         wr       : IN STD_LOGIC;
35         data_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
36         m1_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
37         m2_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
38
39     end component;

```

→ 해당 Input과 Output을 나열해 놓은 코드이다.

→ 해당 Input으로는 input\_sel, ac\_load, mar\_load, alu\_sel, ram\_load, input, MAR\_in, clk를 가지고 있고, 각각 Clock과 직접 input값을 넣어주는 Input, 그리고 input 값을 반영하는 여부를 결정해주는 Input이다.

## 1. VHDL Code – Data Processor

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY lab_07 IS
7  PORT (
8      input_sel  : IN STD_LOGIC ;
9      ac_load    : IN STD_LOGIC ;
10     mar_load   : IN STD_LOGIC ;
11     alu_sel    : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
12     ram_load   : IN STD_LOGIC ;
13     input      : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
14     MAR_in     : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
15     clk        : IN STD_LOGIC ;
16     data_check : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
17     output     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
18     m1_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
19     m2_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
20     mux_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
21     mar_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
22
23  ARCHITECTURE data_processor OF lab_07 IS
24     SIGNAL MAR : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
25     SIGNAL ram_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
26     SIGNAL AC : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
27     SIGNAL alu_out_signal : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
28     SIGNAL mux : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
29
30     component asynch_ram
31     port (
32         data_in : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
33         address : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
34         wr      : IN STD_LOGIC;
35         data_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
36         m1_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
37         m2_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
38     end component;
```

→ 해당 Output으로는 data\_check, output, m1\_out, m2\_out, mux\_out, mar\_out이 존재하는데 이는 내부 Signal의 값이 적절한 값을 가지는지 판단하기 위해 작성한 Output이다.

## 1. VHDL Code – Data Processor

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY lab_07 IS
7  PORT ( input_sel   : IN STD_LOGIC ;
8         ac_load     : IN STD_LOGIC ;
9         mar_load    : IN STD_LOGIC ;
10        alu_sel      : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
11        ram_load     : IN STD_LOGIC ;
12        input        : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
13        MAR_in       : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
14        clk          : IN STD_LOGIC ;
15        data_check   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
16        output       : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
17        m1_out       : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
18        m2_out       : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
19        mux_out      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
20        mar_out      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
21  END lab_07;
22
23  ARCHITECTURE data_processor OF lab_07 IS
24    SIGNAL MAR : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
25    SIGNAL ram_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
26    SIGNAL AC : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
27    SIGNAL alu_out_signal : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
28    SIGNAL mux : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
29
30    component asynch_ram
31    port ( data_in   : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
32          address   : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
33          wr        : IN STD_LOGIC;
34          data_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
35          m1_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
36          m2_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
37  end component;
```

→ Architecture 내부에 존재하는 Signal들은 내부와 외부의 Signal들을 용도에 맞게 연결해주기 위한 내부 Signal이다.

→ MAR : MAR의 output을 RAM의 address와 연결해주는 Signal

→ ram\_out : RAM의 해당 address에 있는 data output을 ALU와 연결해주는 Signal

→ AC : AC의 output을 ALU의 op1과 연결해주는 Signal

## 1. VHDL Code – Data Processor

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4  use ieee.numeric_std.all;
5
6  ENTITY lab_07 IS
7  PORT ( input_sel   : IN STD_LOGIC ;
8         ac_load    : IN STD_LOGIC ;
9         mar_load   : IN STD_LOGIC ;
10        alu_sel     : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
11        ram_load    : IN STD_LOGIC ;
12        input       : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
13        MAR_in      : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
14        clk         : IN STD_LOGIC ;
15        data_check  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
16        output      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
17        m1_out      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
18        m2_out      : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
19        mux_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
20        mar_out     : OUT STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0));
21  END lab_07;
22
23  ARCHITECTURE data_processor OF lab_07 IS
24    SIGNAL MAR : STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
25    SIGNAL ram_out : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
26    SIGNAL AC : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
27    SIGNAL alu_out_signal : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
28    SIGNAL mux : STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
29
30    component asynch_ram
31    port ( data_in   : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
32          address  : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
33          wr       : IN STD_LOGIC;
34          data_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
35          m1_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
36          m2_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0));
37  end component;
```

→ alu\_out\_signal : ALU의 output을 각각 RAM과 MUX와 연결해주는 Signal

→ mux : mux의 output 값을 AC의 Input과 연결해주는 Signal

→ asynch\_ram을 component를 하였다.

(asynch\_ram에 있는 port를 가져와서 그대로

작성하였다.)

## 1. VHDL Code – Data Processor

```

39 component simple_alu
40     PORT (   op1, op2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
41             sel       : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
42             alu_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
43 end component;
44
45 BEGIN
46     RAM : asynch_ram
47         port map (data_in => alu_out_signal, address => MAR, wr => ram_load, data_out => ram_out, m1_out=>m1_out, m2_out=>m2_out);
48     ALU : simple_alu
49         port map (op1 => AC, op2 => ram_out, sel => alu_sel, alu_out => alu_out_signal) ;
50 PROCESS (mar_load, ac_load, input_sel, clk)
51 BEGIN
52
53     --AC
54     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
55         IF ac_load = '1' THEN
56             AC <= mux;
57         END IF;
58     END IF;
59
60     --MAR
61     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
62         IF mar_load = '1' THEN
63             MAR <= Mar_in;
64         END IF;
65     END IF;
66
67     --MUX
68     IF input_sel = '1' THEN
69         mux <= input;
70     ELSE
71         mux <= alu_out_signal;
72     END IF;
73 END PROCESS;
74 output <= AC;
75 data_check <= alu_out_signal;
76 mux_out <= mux;
77 mar_out <= MAR;
78 END data_processor;

```

를 component하였다.

m에 있는 port를 가져와서 그대로

-.)

→ 각각의 RAM과 ALU Signal들을 위에서 기재한

내부 Signal들과 연결을 시켜주었다.

## 1. VHDL Code – Data Processor

```
39 component simple_alu
40     PORT (    op1, op2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
41             sel       : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
42             alu_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
43 end component;
44
45 BEGIN
46     RAM : asynch_ram
47         port map (data_in => alu_out_signal, address => MAR, wr => ram_load, data_out => ram_out, m1_out=>m1_out, m2_out=>m2_out);
48     ALU : simple_alu
49         port map (op1 => AC, op2 => ram_out, sel => alu_sel, alu_out => alu_out_signal) ;
50     PROCESS (mar_load, ac_load, input_sel, clk)
51     BEGIN
52
53         --AC
54         IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
55             IF ac_load = '1' THEN
56                 AC <= mux;
57             END IF;
58         END IF;
59
60         --MAR
61         IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
62             IF mar_load = '1' THEN
63                 MAR <= Mar_in;
64             END IF;
65         END IF;
66
67         --MUX
68         IF input_sel = '1' THEN
69             mux <= input;
70         ELSE
71             mux <= alu_out_signal;
72         END IF;
73     END PROCESS;
74     output <= AC;
75     data_check <= alu_out_signal;
76     mux_out <= mux;
77     mar_out <= MAR;
78 END data_processor;
```

### ① RAM

→ data\_in은 ALU의 Output값인 alu\_out\_signal과 연결하고, address는 MAR의 output값인 MAR과 연결한다.

→ Ram의 write 여부를 결정하는 wr은 ram\_load와 연결하고, data\_out은 ram\_out과 연결한다.

→ m1\_out과 m2\_out은 각각 동일한 이름의 외부 output에 연결한다.

## 1. VHDL Code – Data Processor

```
39 component simple_alu
40     PORT (   op1, op2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
41             sel       : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
42             alu_out   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
43 end component;
44
45 BEGIN
46     RAM : asynch_ram
47         port map (data_in => alu_out_signal, address => MAR, wr => ram_load, data_out => ram_out, m1_out=>m1_out, m2_out=>m2_out);
48     ALU : simple_alu
49         port map (op1 => AC, op2 => ram_out, sel => alu_sel, alu_out => alu_out_signal);
50 PROCESS (mar_load, ac_load, input_sel, clk)
51 BEGIN
52
53     --AC
54     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
55         IF ac_load = '1' THEN
56             AC <= mux;
57         END IF;
58     END IF;
59
60     --MAR
61     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
62         IF mar_load = '1' THEN
63             MAR <= Mar_in;
64         END IF;
65     END IF;
66
67     --MUX
68     IF input_sel = '1' THEN
69         mux <= input;
70     ELSE
71         mux <= alu_out_signal;
72     END IF;
73 END PROCESS;
74 output <= AC;
75 data_check <= alu_out_signal;
76 mux_out <= mux;
77 mar_out <= MAR;
78 END data_processor;
```

### ② ALU

→ Op1은 AC의 output인 AC와 연결하고, op2는 RAM의 output인 ram\_out과 연결한다.

→ sel은 alu\_sel과 연결하고, alu\_out은 ALU의 output인 alu\_out\_signal과 연결한다.



## 1. VHDL Code – Data Processor

```
39 component simple_alu
40     PORT ( op1, op2 : IN STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0);
41           sel       : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
42           alu_out    : OUT STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0) );
43 end component;
44
45 BEGIN
46     RAM : asynch_ram
47         port map (data_in => alu_out_signal, address => MAR, wr => ram_load, data_out => ram_out, m1_out=>m1_out, m2_out=>m2_out);
48     ALU : simple_alu
49         port map (op1 => AC, op2 => ram_out, sel => alu_sel, alu_out => alu_out_signal);
50 PROCESS (mar_load, ac_load, input_sel, clk)
51 BEGIN
52
53     --AC
54     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
55         IF ac_load = '1' THEN
56             AC <= mux;
57         END IF;
58     END IF;
59
60     --MAR
61     IF clk'EVENT AND clk = '1' THEN
62         IF mar_load = '1' THEN
63             MAR <= Mar_in;
64         END IF;
65     END IF;
66
67     --MUX
68     IF input_sel = '1' THEN
69         mux <= input;
70     ELSE
71         mux <= alu_out_signal;
72     END IF;
73 END PROCESS;
74 output <= AC;
75 data_check <= alu_out_signal;
76 mux_out <= mux;
77 mar_out <= MAR;
78 END data_processor;
```

→ AC는 Clock의 rising edge에서 ac\_load가 1일 때,  
AC에 mux값을 반영해준다.

→ MAR은 Clock의 rising edge에서 mar\_load가 1일  
때, MAR에 MAR\_in값을 반영해준다.


→ MUX는 inut\_sel이 1일 때, mux에 input값을 넣고,  
그 외에는 mux에 alu\_sout\_signal값을 넣어준다.

→ 그리고 output을 다음과 같이 뽑아 내부 Signal을  
외부에서 볼 수 있게 해준다.
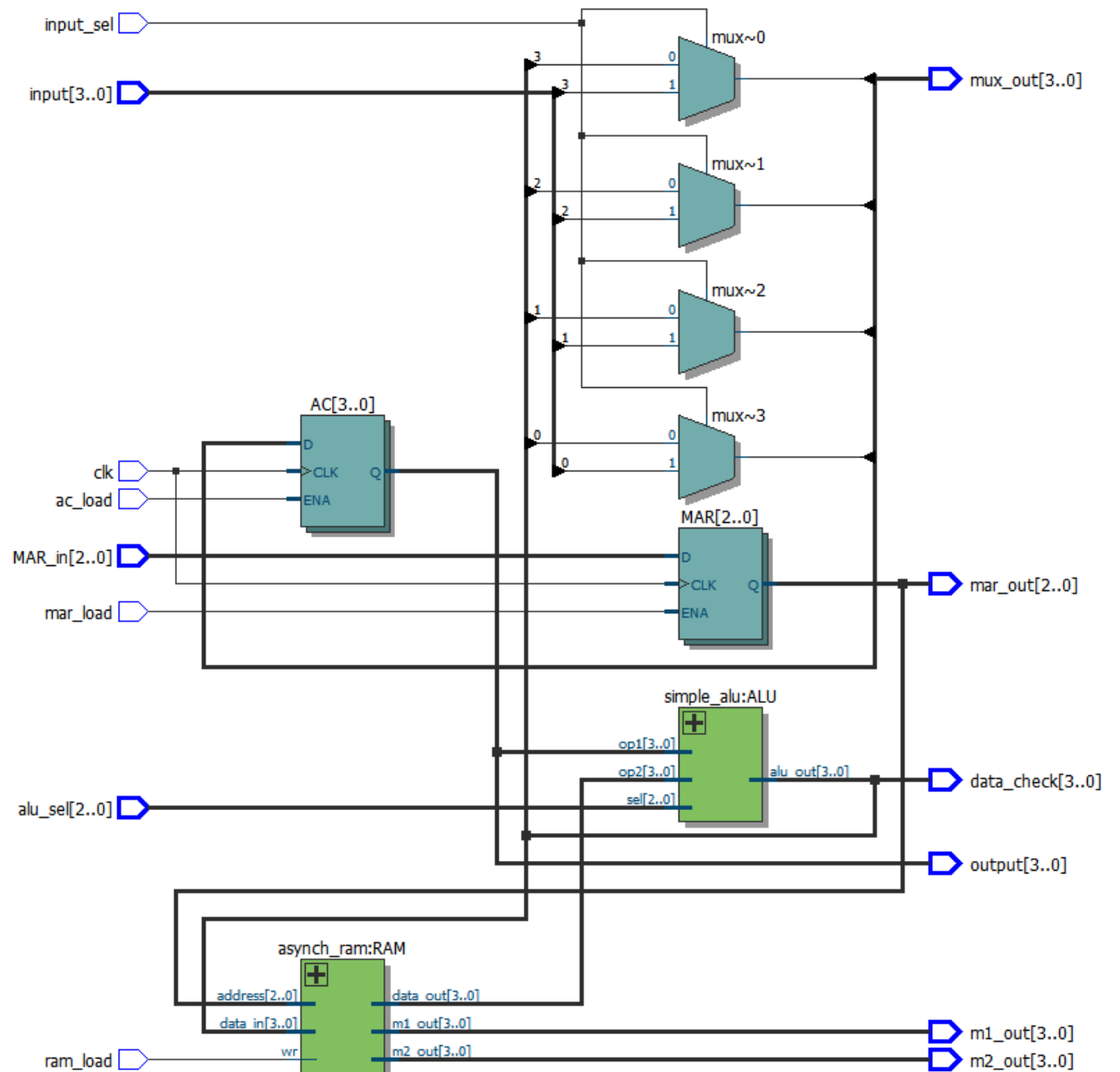
## 2. RTL Viewer

→ 다음은 위의 코드를 RTL Viewer로  
나타낸 것이다.


→ 이를 통해 내부 Signal을 확인하  
기 위해서 외부로 빼서 출력한 것  
을 볼 수 있다.



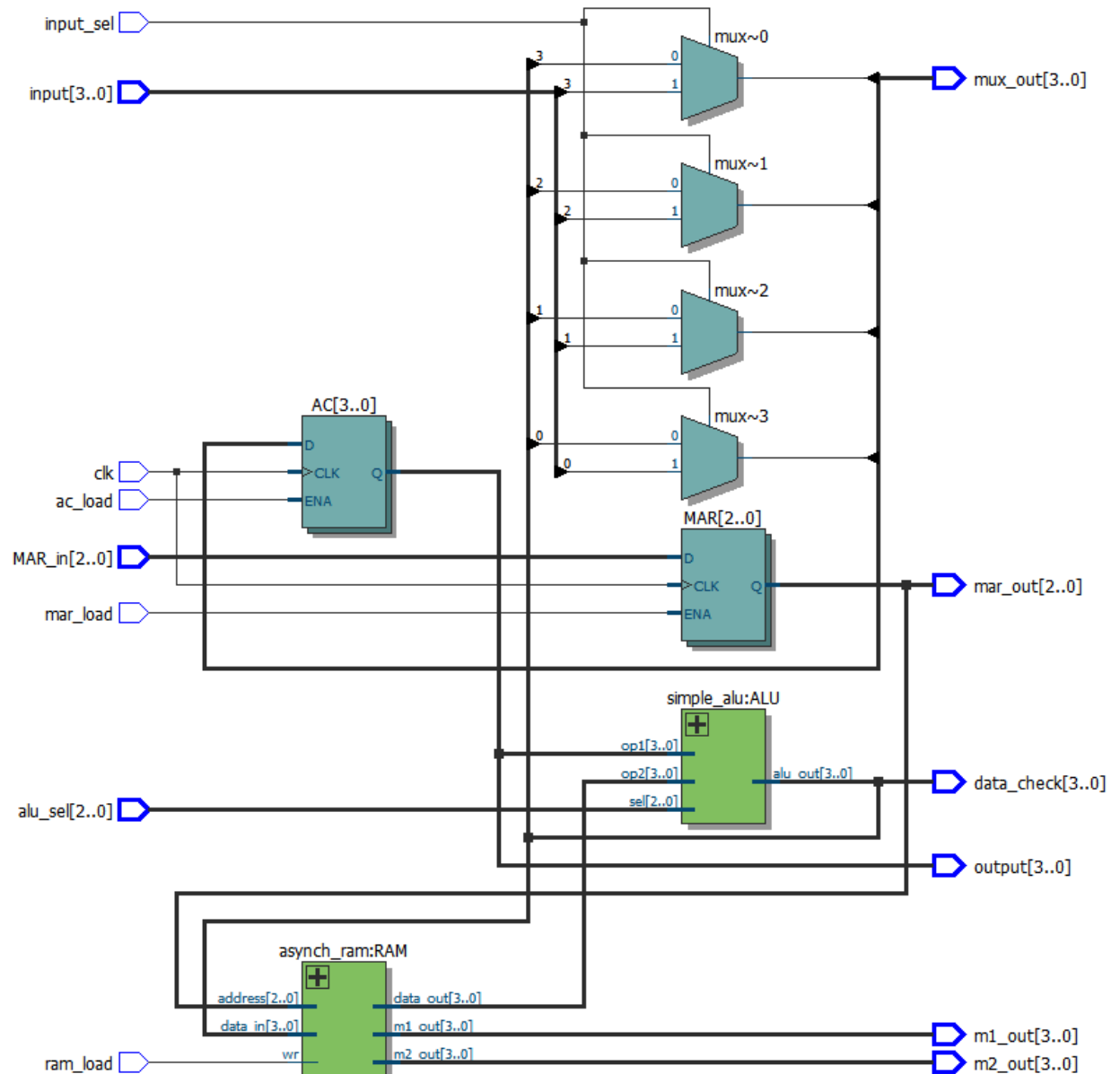
## 2. RTL Viewer

→ AC와 MAR은 각각 clk의 영향을 받고, RAM과 ALU는 component를 가지고 와서 instantiation을 해준다.

→ 각각의 mux는 하나인데 이를 외부로 출력하려다 보니 1bit씩 표현되게 되었다.




## 2. RTL Viewer

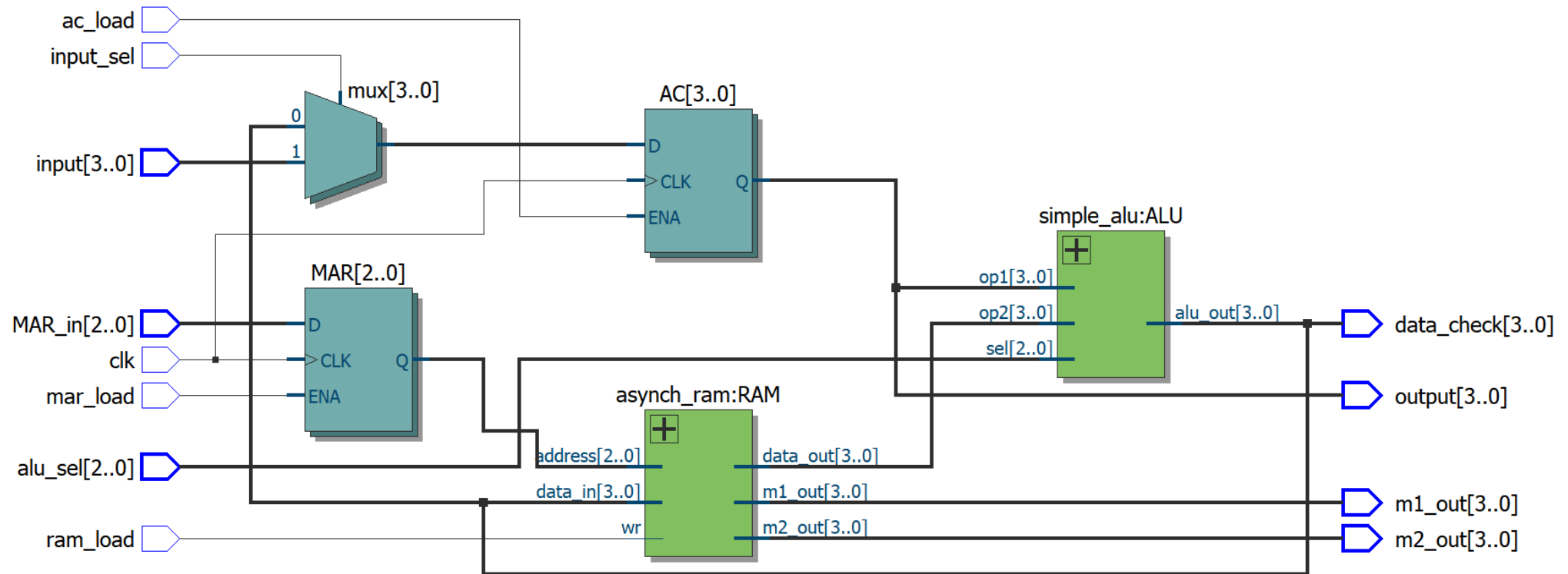

→ Mux와 MAR을 외부로 출력하지 않으면 다음과 같은 RTL Viewer가 나오게 된다.

## 2. RTL Viewer

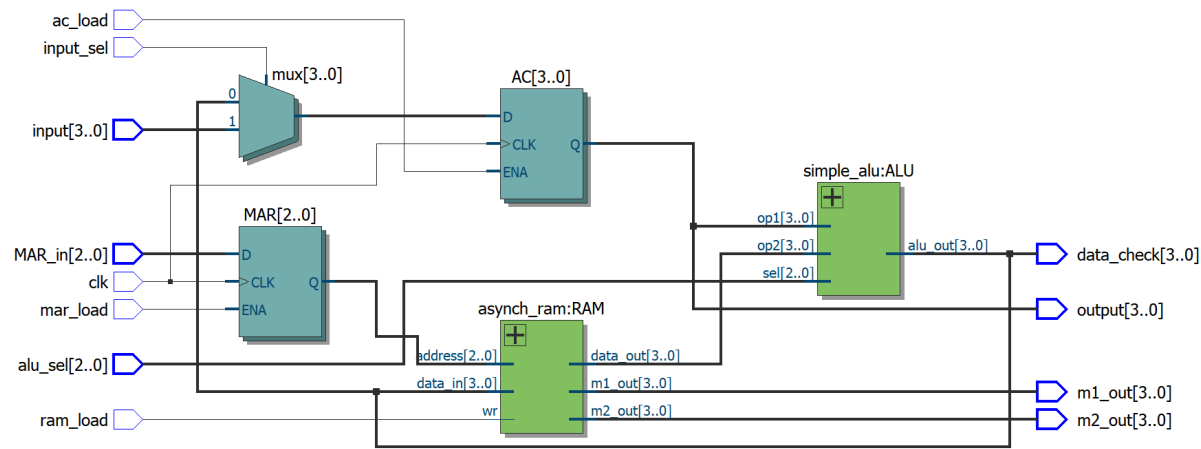


→ Input\_sel이 1이면 mux에 input이 들어가고, 해당 input은 AC를 통해 ALU로 들어가게 된다. AC에서 ac\_load가 1인 경우에 저장이 되고, ALU를 통해 밖으로 나온 input은 RAM에 들어가게 된다. MAR은 clock과 동기화 되었고, mar\_load가 1일 때 MAR\_in을 받고, 이를 RAM의 address로 보내게 된다. 따라서 RAM에서 해당 address에 Input값이 저장되는 구조를 볼 수 있다.

### 3. Simulation

- 다음의 동작을 순차적으로 수행하도록 simulation 하고 검증하라.
  - $ac \leftarrow \text{input}('3')$
  - $M[2] \leftarrow ac$
  - $ac \leftarrow \text{input}('2')$
  - $M[1] \leftarrow ac$
  - $ac \leftarrow \text{input}('4')$
  - $ac \leftarrow ac + M[1]$
  - $ac \leftarrow ac + M[2]$

→ 주어진 순서를 토대로 Simulation을 진행하였다.

## 3. Simulation

 


- $ac \leftarrow \text{input ('3')}$
- $M[2] \leftarrow ac$
- $ac \leftarrow \text{input ('2')}$
- $M[1] \leftarrow ac$
- $ac \leftarrow \text{input ('4')}$
- $ac \leftarrow ac + M[1]$
- $ac \leftarrow ac + M[2]$

→ 다음은 Simulation 결과를 나타낸 것이다.

→ 결과적으로 1001(9)가 나온 것을 확인할 수 있다.

## 3. Simulation

 


- $ac \leftarrow \text{input ('3')}$
  - $M[2] \leftarrow ac$
  - $ac \leftarrow \text{input ('2')}$
  - $M[1] \leftarrow ac$
- 이 부분  
Simulation 설명

→ 해당 Simulation은 input이 Clock의 rising edge에서 0011(3)일 때, address 010(2)에 저장하였고, input이 0010(2)일 때, address 001(1)에 저장하였다. (mar\_load가 1이고, 다음에 ram\_load가 1이므로 MAR\_in을 Clock의 rising edge에서 받아 해당 address에 Input을 write한 것이다.)



## 3. Simulation

 


- $ac \leftarrow \text{input ('3')}$
- $M[2] \leftarrow ac$
- $ac \leftarrow \text{input ('2')}$
- $M[1] \leftarrow ac$

→ 이 부분  
Simulation 설명

→ 해당 부분의 결과를 보면 output에는 ALU에 들어가기 전에 값이 반영되어 있고, data\_check는 ALU에서 나간 값이 반영되어 나타났다. 또한, mux\_out을 통해 해당 mux값을 알 수 있고, mar\_out에 mar\_in값이 반영되어 나타난 것을 알 수 있다. 그리고 m1\_out과 m2\_out을 통해 해당 address 위치에 각각 input값이 잘 저장된 것을 확인 할 수 있다.

## 3. Simulation

 


- $ac \leftarrow \text{input ('4')}$
- $ac \leftarrow ac + M[1]$
- $ac \leftarrow ac + M[2]$

→ 이 부분  
Simulation 설명

→ input이 0100(4)일 때, address 001(1)에 있는 값과 더하였고, 다음 Clock에서 address 010(2)에 있는 값과 앞에서 더한 값의 결과를 더하였다. 따라서 더한 결과 1001(9)가 나오게 되었다. (ac\_load를 다음 Clock까지 진행시켜  $ac + M[1]$  값을 저장한 다음 address를 이동해서 해당 address에 있는 값인  $M[2]$ 와  $ac + M[1]$ 한 값을 더해주었다.)

## 3. Simulation

 

- $ac \leftarrow \text{input ('4')}$
  - $ac \leftarrow ac + M[1]$
  - $ac \leftarrow ac + M[2]$
- 이 부분

Simulation 설명

→ 해당 부분의 결과를 보면 output에는 ALU에 들어가기 전에 값이 반영되어서 결과인 1011은 나타나지 않았고, data\_check는 ALU에서 나간 값이 반영되었다. 이를 통해 최종 값이 1001(9)이라는 것을 알 수 있다. 또한, mux\_out을 통해 해당 mux값을 알 수 있고, mar\_out에 mar\_load에 따라 mar\_in값이 반영되어 나타난 것을 알 수 있다.

## 4. Discussion

→ 이번 과제는 특히 많은 시간이 소요되었다. 코드를 짤 때도 각각의 Signal들이 어떻게 연결되는지 하나하나 따로 살펴보아야 했고, 이를 연결해 줄 내부 Signal도 만들어야 했다. 처음에 연결을 할 때 내부 Signal을 최소화하고자 하는 마음에 연결을 하지 않은 부분이 생겨서 난감한 경우도 발생하였다. 결국에는 사용할 수 있는 모든 Signal을 사용하여 코드를 완성시켰다. 또한, 주어진 Diagram과 RTL Viewer를 관찰해가면서 하나씩 연결해 나가는 과정을 거쳐서 다음과 같은 코드를 완성시켰다. 다음으로 Simulation을 할 때 역시 많은 어려움이 있었다. 일단 저장하는 것까지 Simulation이 되는 것까지도 많은 시행착오가 있었고, 여러 번의 Simulation을 통해 이를 해결할 수 있었다.

## 4. Discussion

- 마찬가지로 더하는 과정에서도 많은 시행착오가 있었는데, 특히 M[2]를 더하는 과정에서 여러 시행착오를 겪게 되었다. M[1]이 더해지는 것까진 되었지만, 이 다음인 M[2]를 더하지 못하였다. 결국 이는 Clock과 ac\_load의 관계를 명확하게 파악하지 못하면서 M[1]과 ac가 더해진 값을 저장해주지 않고 넘어가면서 생긴 문제라는 것을 알 수 있었고, 이를 해결 할 수 있었다.
- 이번 Simulation은 이해하는 것부터 시작해서 코드를 짜고 Simulation을 돌리기 까지 많은 어려움이 있었고, 이를 해결하기 위해서 많은 시간이 걸려서 어려웠다. 하지만, 이를 해결할 때마다 뿌듯함도 느낄 수 있었던 실습이었다.