

Lab 11. Simple CPU design



201810800 이혜인


► CPU Specifications

- The CPU must be able to access 32 8-bit words of RAM.
- The CPU must have an 8-bit Register (A)
- The CPU may include additional internal components, such as an instruction register (IR) and program counter (PC), depending on each student's design.
- The CPU must be capable of fetching, decoding and executing the instructions shown in the table. In this table, aaaaa specifies a 5-bit address.
- The CPU must be able to successfully read instructions and data from memory.

Instruction	Opcode	Operation
LOAD	000aaaaa	$A \leftarrow M[\text{aaaaa}]$
STORE	001aaaaa	$M[\text{aaaaa}] \leftarrow A$
ADD	010aaaaa	$A \leftarrow A + M[\text{aaaaa}]$
DEC	011aaaaa	$A \leftarrow A - 1$
IN	100xxxxx	$A \leftarrow \text{Input (external)}$
OUT	101xxxxx	$\text{Output (external)} \leftarrow A$
JMP	110aaaaa	$PC \leftarrow \text{aaaaa}$

- ▶ 앞 page에서 정의한 spec에 맞게 CPU를 설계하라. 가능한 가장 간단하게 설계하라.
 - ▶ Datapath를 그려라.
 - ▶ Control unit의 State diagram을 그려라.
 - ▶ Behavioral VHDL description으로 완성하라.
- ▶ 7개의 instruction을 모두 사용하는, 적당한 test용 알고리즘과 이에 해당하는 Assembly code, Binary(machine) code를 작성해서 simulation하고 검증하라.
- ▶ 보고서에 다음 사항을 포함하라.
 - ▶ Datapath 그림과 CU의 State diagram 그림
 - ▶ VHDL code
 - ▶ RTL view capture
 - ▶ 각자의 Algorithm
 - ▶ Assembly code
 - ▶ Binary code
 - ▶ Simulation capture
 - ▶ 분석 및 discussion

1. Datapath

 


→ 해당 CPU의 Datapath는 다음과 같이 그릴 수 있다.

→ RAM에서 나가는 Q₇₋₀은 Memory에서 A로 Load하는 것이고, MemInst와 MemWr은 Store할 때 1이 된다.

→ 외부 Input과 Output이 존재하고, Input은 Memory에 있는 값이나 dec, add된 값이 들어올 수도 있으므로 Ase1을 통해 정해준다.

1. Datapath

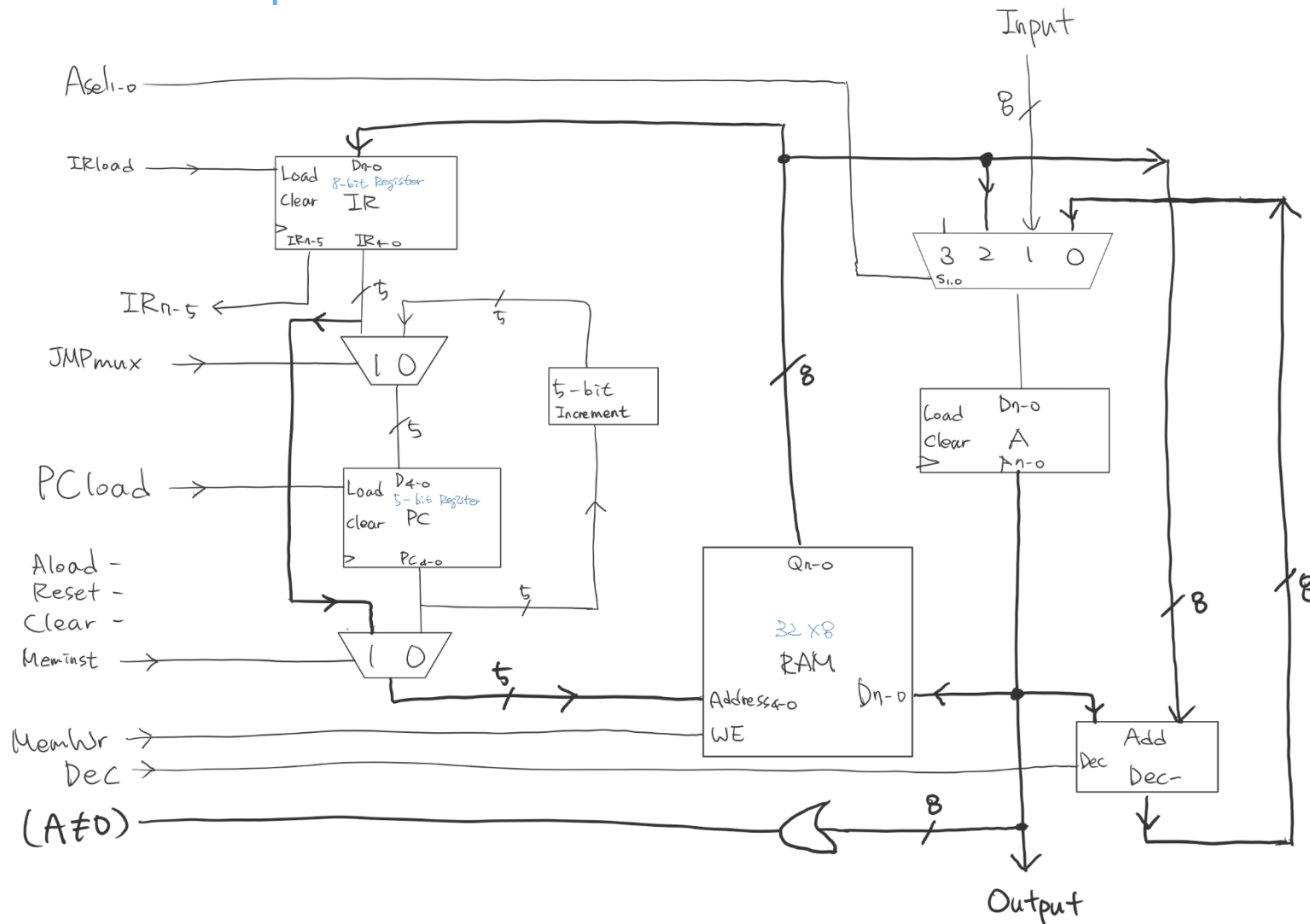


→ Dec가 1이면 Dec Instruction을 진행해주고, 0이면 ADD를 진행한다.

→ 만약에 A가 0이 아니면 해당 address로 Jump한다. 이는 A값을 받아온 후, JMPmux를 통해 JMP 여부를 결정해준다.

A decorative blue line that starts as a vertical line on the left, turns into a horizontal line extending to the right, and then turns into a horizontal line extending to the right edge of the slide. A small blue circle with diagonal hatching is positioned at the corner where the first horizontal segment ends.

Lab 11. Simple CPU design

2. Control Unit의 State Diagram

 


→ State Diagram은 다음과 같이 그릴 수 있다.

→ 먼저 state s_start에서 momory_address에 PC값을 넣고, state s_start2로 간다. 그리고 s_start2에서 s_start3으로 가고, s_Start3에서는 s_fetch로 간다.

→ 해당 과정이 필요한 이유는 충분한 clock이 있어야 모든 과정이 원활하게 일어날 수 있기 때문이다.


2. Control Unit의 State Diagram

 

→ state s_fetch에서 memory_data를 IR에 저장하고, PC 값을 하나 증가시킨다. 그리고 state s_decode로 넘어간다.

→ s_decode에서 memory_address에 IR₄₋₀을 저장하고 state는 s_decode2로 간다. s_decode2에서는 s_decode3으로 넘어간다.

2. Control Unit의 State Diagram

 


→ S_decode3에서는 각 IR₇₋₅에 따라 다른 state로 간다.

→ "000"일 때는 s_load로 가서 A에 memory_data를 저장하고, s_start로 간다.

→ "001"일 때는 s_store로 가서 MemWr를 1로 해 저장
이 되었음을 알리고, s_store2로 간다. S_store2에서는
MemWr을 다시 0으로 바꾸고 s_start로 간다.

→ "010"일 때는 s_add로 가서 A에 memory_data를 더
한 다음 저장하고, s_start로 간다.

2. Control Unit의 State Diagram

 


→ "011"일 때는 s_dec로 가서 A값을 1 감소시킨 다음 저장하고, s_start로 간다.

→ "100"일 때는 s_input로 가서 A에 input을 받고, Enter에 따라 Enter가 1이면 s_input에 있고, 0이면 s_start로 간다.


→ "101"일 때는 s_output로 가서 s_start로 간다.

→ "110"일 때는 s_jmp로 가서 A가 0이 아니면 PC에 IR4-0값을 넣고, s_start로 간다.

2. Control Unit의 State Diagram

 

 → 이는 아래 State Diagram과 동일함으로 올바르게
VHDL Code를 짤 것을 알 수 있다.



3. VHDL Code

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  LIBRARY lpm;
7  USE lpm.lpm_components.ALL;
8
9  ENTITY lab_11 IS PORT (
10     clock, reset: IN STD_LOGIC;
11     enter: IN STD_LOGIC;
12     -- data input
13     input: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
14     -- data output
15     output: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
16     -- control outputs;
17 END lab_11;
18
19 ARCHITECTURE SCD OF lab_11 IS
20     TYPE state_type IS (s_start, s_start2, s_start3, s_fetch, s_decode, s_decode2, s_decode3, s_load, s_store, s_store2, s_add, s_dec, s_input, s_output, s_jmp);
21     SIGNAL state: state_type; -- states
22     SIGNAL IR: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Instruction register
23     SIGNAL PC: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- Program counter
24     SIGNAL A: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Accumulator
25     SIGNAL memory_address: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- memory address
26     SIGNAL memory_data: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- memory data input
27     SIGNAL MemWr: STD_LOGIC;
28
29 BEGIN
30     memory: lpm_ram_dq -- 32 locations x 8 bits wide asynchronous memory
31     GENERIC MAP (
32         lpm_widthad => 5,
33         lpm_outdata => "REGISTERED",
34         lpm_indata => "REGISTERED",
35         lpm_numwords => 32,
36         lpm_address_control => "REGISTERED",
37         lpm_file => "program_lab11.mif", -- fill ram with content of file program.mif
38         lpm_width => 8)
39     PORT MAP (
40         data => A,
41         address => memory_address,
42         inclock => clock,
43         outclock => clock,
44         we => MemWr,
45         q => memory_data);

```

```

47 PROCESS (clock, reset)
48 BEGIN
49     IF (reset = '1') THEN
50         PC <= "00000";
51         IR <= "00000000";
52         A <= "00000000";
53         MemWr <= '0';
54         state <= s_start;
55     ELSIF (clock'EVENT AND clock = '1') THEN
56         CASE state IS
57             WHEN s_start => -- reset, start
58                 memory_address <= PC;
59                 state <= s_start2;
60             WHEN s_start2 =>
61                 state <= s_start3;
62             WHEN s_start3 =>
63                 state <= s_fetch;
64             WHEN s_fetch => -- fetch
65                 IR <= memory_data;
66                 PC <= PC + 1;
67                 state <= s_decode;
68             WHEN s_decode => -- decode
69                 memory_address <= IR(4 DOWNTO 0); -- memory access using last 5 bits of IR
70                 state <= s_decode2;
71             WHEN s_decode2 =>
72                 state <= s_decode3;
73             WHEN s_decode3 =>
74                 CASE IR(7 DOWNTO 5) IS
75                     WHEN "000" => state <= s_load;
76                     WHEN "001" => state <= s_store;
77                     WHEN "010" => state <= s_add;
78                     WHEN "011" => state <= s_dec;
79                     WHEN "100" => state <= s_input;
80                     WHEN "101" => state <= s_output;
81                     WHEN "110" => state <= s_jmp;
82                     WHEN OTHERS => state <= s_start;
83                 END CASE;
84             WHEN s_load => -- load A from memory
85                 A <= memory_data;
86                 state <= s_start;
87             WHEN s_store => -- store A to memory
88                 MemWr <= '1';
89                 state <= s_store2;
90             WHEN s_store2 => -- need an extra state to de-assert MemWr before changing the memory address
91                 MemWr <= '0';
92                 state <= s_start;
93             WHEN s_add => -- add
94                 A <= A + memory_data;
95                 state <= s_start;
96             WHEN s_dec => -- subtract
97                 A <= A - 1;
98                 state <= s_start;
99             WHEN s_input =>
100                 A <= input;
101                 IF (Enter = '0') THEN -- wait for Enter key
102                     state <= s_input;
103                 ELSE
104                     state <= s_start;
105                 END IF;
106             WHEN s_output =>
107                 state <= s_start;
108             WHEN s_jmp =>
109                 IF (A /= 0) THEN -- jump if A is not 0
110                     PC <= IR(4 DOWNTO 0);
111                 END IF;
112                 state <= s_start;
113             END CASE;
114         END IF;
115     END PROCESS;
116     output <= A; -- send value of Accumulator to the output
117 END SCD;

```

→ 다음은 위의 Datapath와 Control Unit의 State Diagram을 반영하여 짠 VHDL Code이다. 해당 코드는 EC2와 유사하므로 달라진 부분 위주로 설명할 것이다.

3. VHDL Code

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  LIBRARY lpm;
7  USE lpm.lpm_components.ALL;
8
9  ENTITY lab_11 IS PORT (
10     clock, reset: IN STD_LOGIC;
11     enter: IN STD_LOGIC;
12     -- data input
13     input: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
14     -- data output
15     output: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
16     -- control outputs;
17  END lab_11;
18
19  ARCHITECTURE SCD OF lab_11 IS
20     TYPE state_type IS (s_start,s_start2,s_start3,s_fetch,s_decode,s_decode2,s_decode3,s_load,s_store,s_store2,s_add,s_dec,s_input,s_output,s_jmp);
21     SIGNAL state: state_type;           -- states
22     SIGNAL IR: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Instruction register
23     SIGNAL PC: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- Program counter
24     SIGNAL A: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Accumulator
25     SIGNAL memory_address: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- memory address
26     SIGNAL memory_data: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- memory data input
27     SIGNAL MemWr: STD_LOGIC;
```

→ Input으로는 Clock, reset, enter, 그리고 input을 가지고 있다. 이때 input은 연산 할 값을 입력 받고, enter는 외부 signal이 있는 경우, 즉 외부에서 input이 들어오는 경우 이를 받고, 1이 되면 다음 State로 넘어가는 역할을 한다.

3. VHDL Code

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  LIBRARY lpm;
7  USE lpm.lpm_components.ALL;
8
9  ENTITY lab_11 IS PORT (
10     clock, reset: IN STD_LOGIC;
11     enter: IN STD_LOGIC;
12     -- data input
13     input: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
14     -- data output
15     output: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
16     -- control outputs;
17  END lab_11;
18
19  ARCHITECTURE SCD OF lab_11 IS
20     TYPE state_type IS (s_start,s_start2,s_start3,s_fetch,s_decode,s_decode2,s_decode3,s_load,s_store,s_store2,s_add,s_dec,s_input,s_output,s_jmp);
21     SIGNAL state: state_type; -- states
22     SIGNAL IR: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Instruction register
23     SIGNAL PC: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- Program counter
24     SIGNAL A: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Accumulator
25     SIGNAL memory_address: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- memory address
26     SIGNAL memory_data: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- memory data input
27     SIGNAL MemWr: STD_LOGIC;
```

→ Output으로는 output을 가지고 있다. 이때 output은 연산 한 결과이다. 기존 EC2와는 다르게 halt를 output으로 가지지 않는다.

→ 내부 Signal로는 State와, IR, PC, A, memory_address, memory_data, MemWr가 있다.

3. VHDL Code

```
29 BEGIN
30     memory: lpm_ram_dq    -- 32 locations x 8 bits wide asynchronous memory
31     GENERIC MAP (
32         lpm_widthad      => 5,
33         lpm_outdata       => "REGISTERED",
34         lpm_indata        => "REGISTERED",
35         lpm_numwords      => 32,
36         lpm_address_control => "REGISTERED",
37         lpm_file          => "program_lab11.mif", -- fill ram with content of file program.mif
38         lpm_width         => 8)
39     PORT MAP (
40         data              => A,
41         address           => memory_address,
42         inclock           => clock,
43         outclock          => clock,
44         we                => MemWr,
45         q                 => memory_data);
```

→ Memory RAM은 32X8로 8bit word가 32개 있다.

→ 각각의 signal끼리 올바르게 연결해주었다.

3. VHDL Code

```
47 PROCESS(clock,reset)
48 BEGIN
49     IF(reset = '1') THEN
50         PC <= "00000";
51         IR <= "00000000";
52         A <= "00000000";
53         MemWr <= '0';
54         state <= s_start;
55     ELSIF(clock'EVENT AND clock = '1') THEN
56         CASE state IS
57             WHEN s_start => -- reset, start
58                 memory_address <= PC;
59                 state <= s_start2;
60             WHEN s_start2 =>
61                 state <= s_start3;
62             WHEN s_start3 =>
63                 state <= s_fetch;
64             WHEN s_fetch => -- fetch
65                 IR <= memory_data;
66                 PC <= PC + 1;
67                 state <= s_decode;
68             WHEN s_decode => -- decode
69                 memory_address <= IR(4 DOWNTO 0); -- memory access using last 5 bits of IR
70                 state <= s_decode2;
71             WHEN s_decode2 =>
72                 state <= s_decode3;
73             WHEN s_decode3 =>
74                 CASE IR(7 DOWNTO 5) IS
75                     WHEN "000" => state <= s_load;
76                     WHEN "001" => state <= s_store;
77                     WHEN "010" => state <= s_add;
78                     WHEN "011" => state <= s_dec;
79                     WHEN "100" => state <= s_input;
80                     WHEN "101" => state <= s_output;
81                     WHEN "110" => state <= s_jump;
82                     WHEN OTHERS => state <= s_start;
83                 END CASE;
74         END CASE;
```

→ 만약 reset이 1이면 PC, IR, A, MemWr을 각각 0으로 초기화해주고, state는 초기 상태인 s_start로 간다.

→ Clock의 rising edge에서 다음과 같이 state가 이동된다. 이는 앞에 있는 State Diagram과 동일하다.

3. VHDL Code


```
84 WHEN s_load =>           -- load A from memory
85     A <= memory_data;
86     state <= s_start;
87 WHEN s_store =>           -- store A to memory
88     MemWr <= '1';
89     state <= s_store2;
90 WHEN s_store2 =>          -- need an extra state to de-assert MemWr before changing the memory address
91     MemWr <= '0';
92     state <= s_start;
93 WHEN s_add =>             -- add
94     A <= A + memory_data;
95     state <= s_start;
96 WHEN s_dec =>             -- subtract
97     A <= A - 1;
98     state <= s_start;
99 WHEN s_input =>
100     A <= input;
101     IF (Enter = '0') THEN -- wait for Enter key
102         state <= s_input;
103     ELSE
104         state <= s_start;
105     END IF;
106 WHEN s_output =>
107     state <= s_start;
108 WHEN s_jump =>
109     IF (A /= 0) THEN       -- jump if A is not 0
110         PC <= IR(4 DOWNTO 0);
111     END IF;
112     state <= s_start;
113 END CASE;
114 END IF;
115 END PROCESS;
116 output <= A; -- send value of Accumulator to the output
117 END SCD;
```

→ 해당 과정 역시 앞에 있는 State Diagram과 동일하다.

→ 최종적으로 Output에 A를 넣어 출력해주면 해당 Process가 마무리 된다.


→ 해당 Code는 EC2와 다르게 jmp부분이 하나라는 점이 다르고, 또한, output으로 halt를 갖지 않는다는 점이 다르다.

4. RTL Viewer

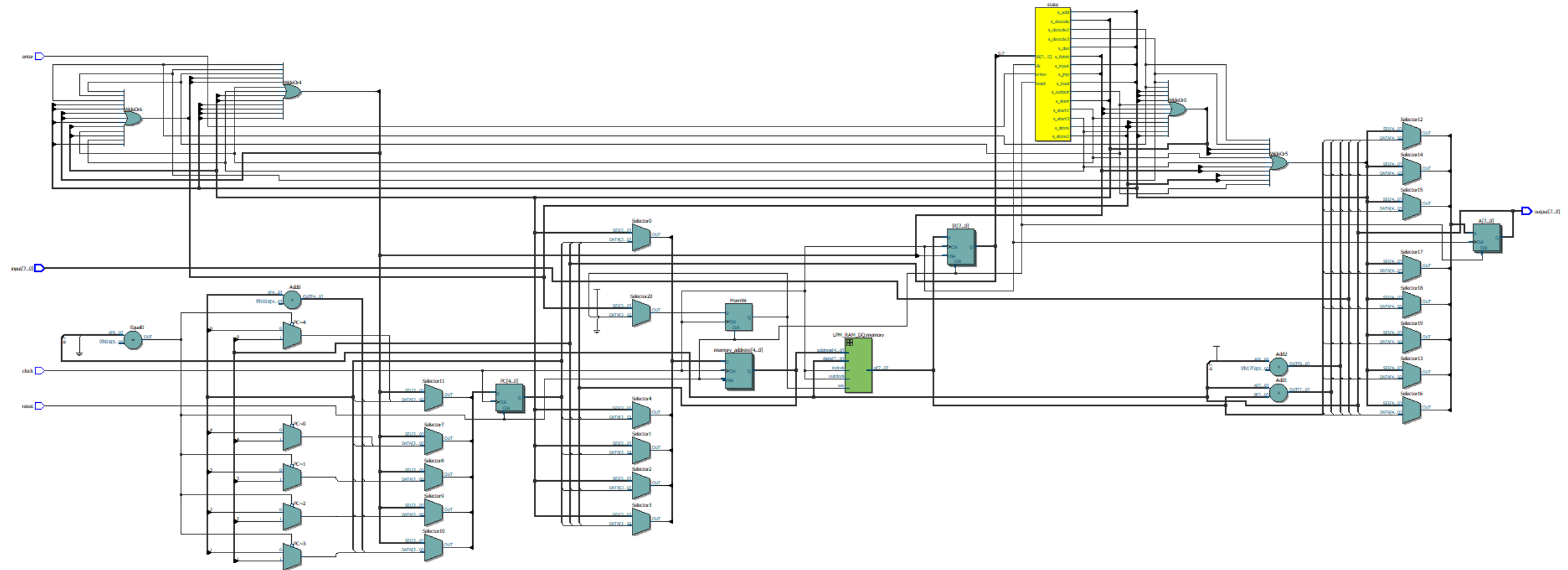


→ 다음 Code를 RTL Viewer로 나타내면 다음과 같다.

4. RTL Viewer

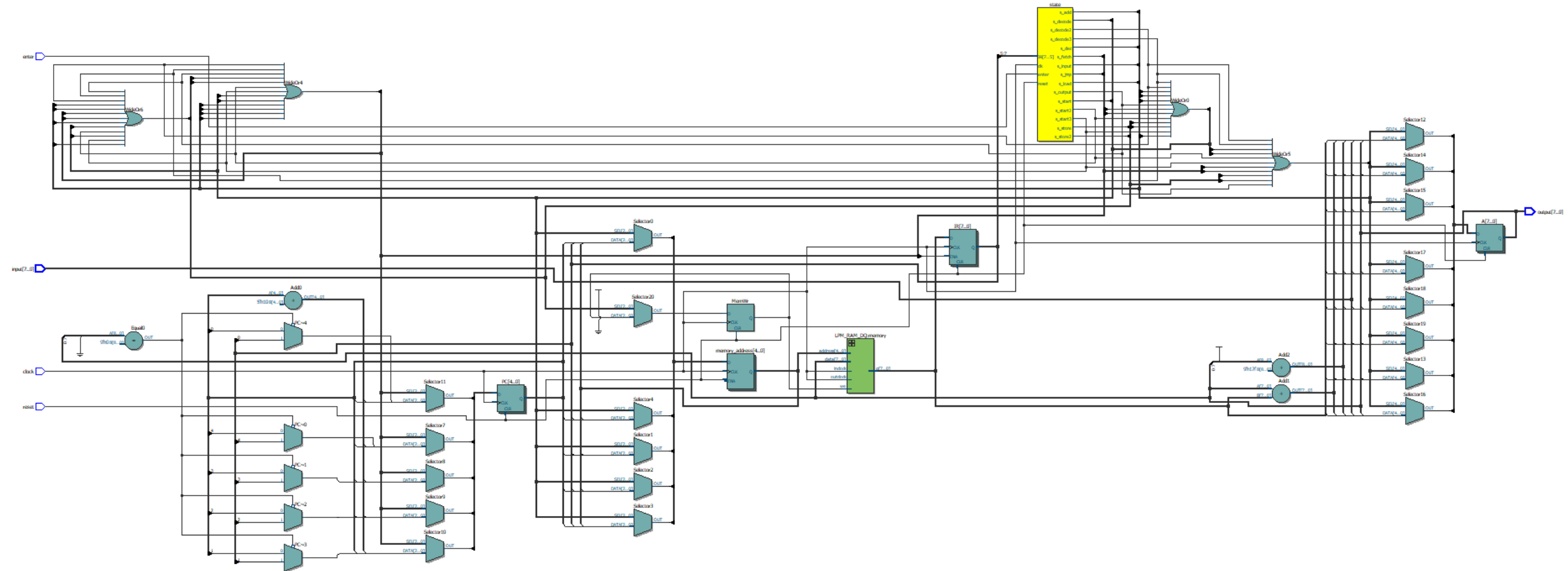

→ Input으로는 Enter, clock, reset, input이 존재하고, Output으로는 output이 존재한다.

5. Algorithm

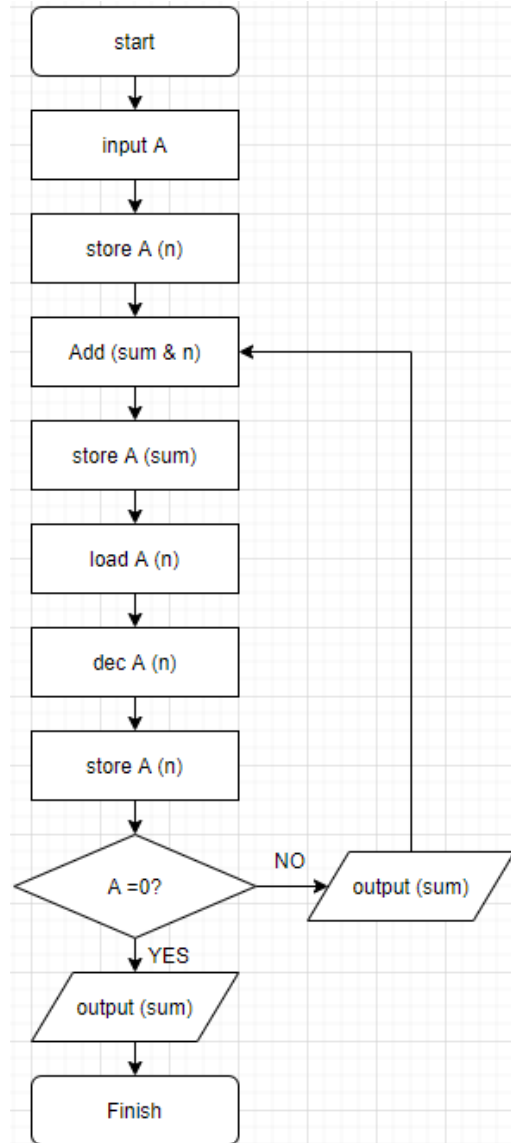

→ Test용 알고리즘은 다음과 같다.

→ 먼저 input을 받고, 이를 address n에 저장한다.

→ 그리고 address n에 있는 값과 sum에 있는 값을 더해 해당 값을 sum에 저장한다.

→ 다시 address n에 있는 A를 가져와 dec해서 다시 address n에 저장한다.

→ 만약 A값이 0이면 sum에 있는 값을 출력하고 종료한다.

→ A값이 1이면 sum에 있는 값을 출력한 후, Add부터 다시 진행한다.

6. Assembly code & Binary Code

```
-- Content of the RAM memory in the file PROGRAM.MIF

DEPTH = 32;    -- Depth of memory: 5-bit address
WIDTH = 8;     -- Width of memory: 8-bit data

ADDRESS_RADIX = BIN; -- All values in binary (HEX, DEC, OCT, BIN)
DATA_RADIX = BIN;

-- Opcodes for the EC-2
-- 000 = load A,aaaaa
-- 001 = store A,aaaaa
-- 010 = add A,aaaaa
-- 011 = dec A,aaaaa
-- 100 = in A
-- 101 = out A
-- 110 = jmp aaaaa

-- Specify the memory content.
-- Format of each memory location is
--   address : data
```

```
CONTENT
BEGIN
[00000..11111] : 00000000; -- Initialize locations range 00-FF to 0000
-----
-- Sum
-- Program to sum N downto 1
00000 : 10000000; -- input A
00001 : 00111111; -- store A,n

00010 : 00011111; -- loop: load A,n -- n + sum
00011 : 01011110; -- add A,sum
00100 : 00111110; -- store A,sum

00101 : 00011111; -- load A,n      -- decrement A
00110 : 01111111; -- dec A,n
00111 : 00111111; -- store A,n

01000 : 11000010; -- jmp
01001 : 00011110; -- out: load A,sum

11110 : 00000000; -- sum
11111 : 00000000; -- n
END;
```

→ 다음은 Assembly Code와 Binary Code이다.

→ Memory는 $32 * 8$ bit이고, Address Radix는 Binary이고, Data Radix 역시 Binary이다.

→ 각각 IR₇₋₅의 값에 따른 state를 알 수 있다.

6. Assembly code & Binary Code

```
-- Content of the RAM memory in the file PROGRAM.MIF

DEPTH = 32;    -- Depth of memory: 5-bit address
WIDTH = 8;     -- Width of memory: 8-bit data

ADDRESS_RADIX = BIN; -- All values in binary (HEX, DEC, OCT, BIN)
DATA_RADIX = BIN;

-- Opcodes for the EC-2
-- 000 = load A,aaaaa
-- 001 = store A,aaaaa
-- 010 = add A,aaaaa
-- 011 = dec A,aaaaa
-- 100 = in A
-- 101 = out A
-- 110 = jmp aaaaa

-- Specify the memory content.
-- Format of each memory location is
--   address : data
```

```
CONTENT
BEGIN
[00000..11111] : 00000000;  -- Initialize locations range 00-FF to 0000
-----
-- Sum
-- Program to sum N downto 1
00000 : 10000000;  -- input A
00001 : 00111111;  -- store A,n

00010 : 00011111;  -- loop: load A,n -- n + sum
00011 : 01011110;  -- add A,sum
00100 : 00111110;  -- store A,sum

00101 : 00011111;  -- load A,n      -- decrement A
00110 : 01111111;  -- dec A,n
00111 : 00111111;  -- store A,n

01000 : 11000010;  -- jmp
01001 : 00011110;  -- out: load A,sum

11110 : 00000000;  -- sum
11111 : 00000000;  -- n
END;
```

- Binary Code에서 Sum을 하는데, 이는 앞에 Algorithm을 기반으로 동작한다.
- 먼저 memory는 sum, n 2개를 가진다. 외부 input 1개를 받아서 이를 n에 저장한다.
- 다음으로 sum에 있는 값과 n에 있는 값을 더해서 이를 sum에 저장한다.

6. Assembly code & Binary Code

```
-- Content of the RAM memory in the file PROGRAM.MIF

DEPTH = 32;    -- Depth of memory: 5-bit address
WIDTH = 8;     -- Width of memory: 8-bit data

ADDRESS_RADIX = BIN; -- All values in binary (HEX, DEC, OCT, BIN)
DATA_RADIX = BIN;

-- Opcodes for the EC-2
-- 000 = load A,aaaaa
-- 001 = store A,aaaaa
-- 010 = add A,aaaaa
-- 011 = dec A,aaaaa
-- 100 = in A
-- 101 = out A
-- 110 = jmp aaaaa

-- Specify the memory content.
-- Format of each memory location is
--   address : data
```

```
CONTENT
BEGIN
[00000..11111] : 00000000;  -- Initialize locations range 00-FF to 0000
-----
-- Sum
-- Program to sum N downto 1
00000 : 10000000;  -- input A
00001 : 00111111;  -- store A,n

00010 : 00011111;  -- loop: load A,n -- n + sum
00011 : 01011110;  -- add A,sum
00100 : 00111110;  -- store A,sum

00101 : 00011111;  -- load A,n      -- decrement A
00110 : 01111111;  -- dec A,n
00111 : 00111111;  -- store A,n


01000 : 11000010;  -- jmp
01001 : 00011110;  -- out: load A,sum

11110 : 00000000;  -- sum
11111 : 00000000;  -- n
END;
```

→ n에 있는 값을 load해서 dec시키고, 다시 n에 저장한다.

→ 만약 A가 0이 아니면 '00010' address로 이동하여 해당 과정을 반복한다. 그리고 sum에 있는 값을 출력해준다.

7. Simulation

 


→ 다음은 Simulation을 진행한 결과이다.

→ 해당 Simulation은 load, store, add, dec, in, out, jmp와 같이 모든 Instruction이 포함된 것을 확인할 수 있다.


→ 먼저 n에 input받은 값을 store한다. 이때, 저장을 했다는 의미에서 MemWr이 1이 되었다.

7. Simulation

 

- 또한, 해당 과정에서 output에 3이 나타나는 부분의 state는 s_input이고, 이때 Enter가 1이므로 다음 State로 진행될 수 있다. 그리고 s_input 이전까지는 s_start ~ s_decode3까지 순차적으로 진행되었다.
- 그리고 n에 있는 값과 sum에 있는 값을 더해서 이를 sum에 저장한다. 이때 역시 저장을 했다는 의미에서 MemWr이 1이 되었다.

7. Simulation

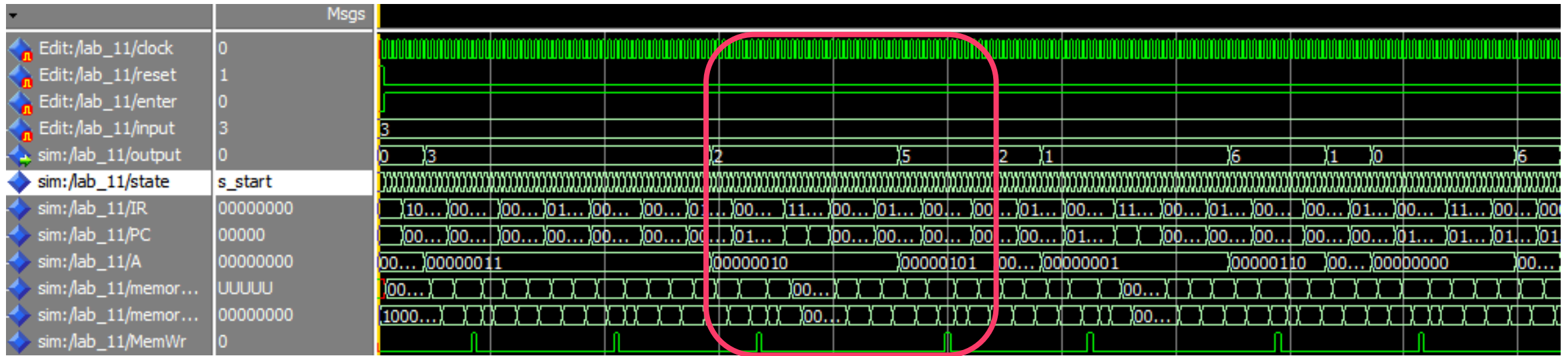


→ 다음으로 n에 있는 A를 load해서 dec를 진행시킨다. 그럼 2가 n에 저장이 된다.

→ 그리고 A가 0이 아니므로 다시 Add를 진행하러 가고, 이때 sum에 있는 값인 5가 출력되어 저장되었다.

→ 이때, 저장을 했다는 의미에서 각각 MemWr이 1이 되었다.

7. Simulation

 


- 다음으로 반복해서 n에 있는 A를 load해서 dec를 진행시킨다. 그럼 2이 n에 저장이 된다. 이 때, A가 0이 아니므로 다시 Add를 진행하러 가고, 이때 sum에 있는 값인 6이 출력되어 저장되었다.
- 그리고 A가 1 다음엔 dec 되어 0이 되므로 해당 과정이 종료된다.

Lab 11. Simple CPU design

Halt 추가


→ 종료되는 시점을 명확히 알기 위해
Halt를 추가해서 진행하였다.

2. Control Unit의 State Diagram

 

→ State Diagram은 앞에 있는 State Diagram에 s_halt 만 추가하였다.

 → 이는 아래 State Diagram과 동일함으로 올바르게 VHDL Code를 수정한 것을 알 수 있다.



3. VHDL Code

```

1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  LIBRARY lpm;
7  USE lpm.lpm_components.ALL;
8
9  ENTITY lab_11 IS PORT (
10     clock, reset: IN STD_LOGIC;
11     enter: IN STD_LOGIC;
12     -- data input
13     input: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
14     -- data output
15     output: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
16     -- control outputs:
17     halt: OUT STD_LOGIC;
18 END lab_11;
19
20 ARCHITECTURE SCD OF lab_11 IS
21     TYPE state_type IS (s_start, s_start2, s_start3, s_fetch, s_decode, s_decode2, s_decode3, s_load, s_store, s_store2, s_add, s_dec, s_input, s_output, s_jump, s_halt);
22     SIGNAL state: state_type; -- states
23     SIGNAL IR: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Instruction register
24     SIGNAL PC: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- Program counter
25     SIGNAL A: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Accumulator
26     SIGNAL memory_address: STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0); -- memory address
27     SIGNAL memory_data: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- memory data input
28     SIGNAL MemWr: STD_LOGIC;
29
30 BEGIN
31     memory: lpm_ram_dq -- 32 locations x 8 bits wide asynchronous memory
32     GENERIC MAP (
33         lpm_widthad => 5,
34         lpm_outdata => "REGISTERED",
35         lpm_indata => "REGISTERED",
36         lpm_numwords => 32,
37         lpm_address_control => "REGISTERED",
38         lpm_file => "program_lab11.mif", -- fill ram with content of file program.mif
39         lpm_width => 8)
40     PORT MAP (
41         data => A,
42         address => memory_address,
43         inclock => clock,
44         outclock => clock,
45         we => MemWr,
46         q => memory_data);

```

```

48 PROCESS (clock, reset)
49 BEGIN
50     IF (reset = '1') THEN
51         PC <= "00000";
52         IR <= "00000000";
53         A <= "00000000";
54         MemWr <= '0';
55         halt <= '0';
56         state <= s_start;
57     ELSIF (clock'EVENT AND clock = '1') THEN
58         CASE state IS
59             WHEN s_start => -- reset, start
60                 memory_address <= PC;
61                 state <= s_start2;
62             WHEN s_start2 =>
63                 state <= s_start3;
64             WHEN s_start3 =>
65                 state <= s_fetch;
66             WHEN s_fetch => -- fetch
67                 IR <= memory_data;
68                 PC <= PC + 1;
69                 state <= s_decode;
70             WHEN s_decode => -- decode
71                 memory_address <= IR(4 DOWNTO 0); -- memory access using last 5 bits of IR
72                 state <= s_decode2;
73             WHEN s_decode2 =>
74                 state <= s_decode3;
75             WHEN s_decode3 =>
76                 CASE IR(7 DOWNTO 5) IS
77                     WHEN "000" => state <= s_load;
78                     WHEN "001" => state <= s_store;
79                     WHEN "010" => state <= s_add;
80                     WHEN "011" => state <= s_dec;
81                     WHEN "100" => state <= s_input;
82                     WHEN "101" => state <= s_output;
83                     WHEN "110" => state <= s_jump;
84                     WHEN "111" => state <= s_halt;
85                     WHEN OTHERS => state <= s_start;
86                 END CASE;
87             WHEN s_load => -- load A from memory
88                 A <= memory_data;
89                 state <= s_start;
90             WHEN s_store => -- store A to memory
91                 MemWr <= '1';
92                 state <= s_store2;
93             WHEN s_store2 => -- need an extra state to de-assert MemWr before changing the memory address
94                 MemWr <= '0';
95                 state <= s_start;
96             WHEN s_add => -- add
97                 A <= A + memory_data;
98                 state <= s_start;
99             WHEN s_dec => -- subtract
100                 A <= A - 1;
101                 state <= s_start;
102             WHEN s_input =>
103                 A <= input;
104                 IF (enter = '0') THEN -- wait for Enter key
105                     state <= s_input;
106                 ELSE
107                     state <= s_start;
108                 END IF;
109             WHEN s_output =>
110                 state <= s_start;
111             WHEN s_jump =>
112                 IF (A /= 0) THEN -- jump if A is 0
113                     PC <= IR(4 DOWNTO 0);
114                 END IF;
115                 state <= s_start;
116             WHEN s_halt =>
117                 halt <= '1';
118                 state <= s_halt;
119             WHEN OTHERS =>
120                 state <= s_halt;
121             END CASE;
122         END IF;
123     END PROCESS;
124     output <= A; -- send value of Accumulator to the output
125 END SCD;

```

→ 다음은 위의 Datapath와 Control Unit의 State Diagram을 반영하여 짠 VHDL

Code이다. 위의 코드에서 halt부분만 추가되었다.

3. VHDL Code

```

87  WHEN s_load =>                -- load A from memory
88      A <= memory_data;
89      state <= s_start;
90  WHEN s_store =>                -- store A to memory
91      MemWr <= '1';
92      state <= s_store2;
93  WHEN s_store2 =>              -- need an extra state to de-assert MemWr before changing the memory address
94      MemWr <= '0';
95      state <= s_start;
96  WHEN s_add =>                  -- add
97      A <= A + memory_data;
98      state <= s_start;
99  WHEN s_dec =>                  -- subtract
100     A <= A - 1;
101     state <= s_start;
102  WHEN s_input =>
103     A <= input;
104     IF (Enter = '0') THEN      -- wait for Enter key
105         state <= s_input;
106     ELSE
107         state <= s_start;
108     END IF;
109  WHEN s_output =>
110     state <= s_start;
111  WHEN s_jmp =>
112     IF (A /= 0) THEN            -- jump if A is 0
113         PC <= IR(4 DOWNTO 0);
114     END IF;
115     state <= s_start;
116  WHEN s_halt =>
117     halt <= '1';
118     state <= s_halt;
119  WHEN OTHERS =>
120     state <= s_halt;
121  END CASE;
122  END IF;
123  END PROCESS;
124  output <= A;  -- send value of Accumulator to the output
125  END SCD;


```

→ 다른 과정은 모두 앞에 있는 State Diagram 및 Code와 동일하다.


→ 앞선 Code와 다르게 s_halt일 때, halt가 1이 되면서 state가 계속 s_halt에 머무른다는 것을 알 수 있다.

4. RTL Viewer

→ 다음 Code를 RTL Viewer로
나타내면 다음과 같다.

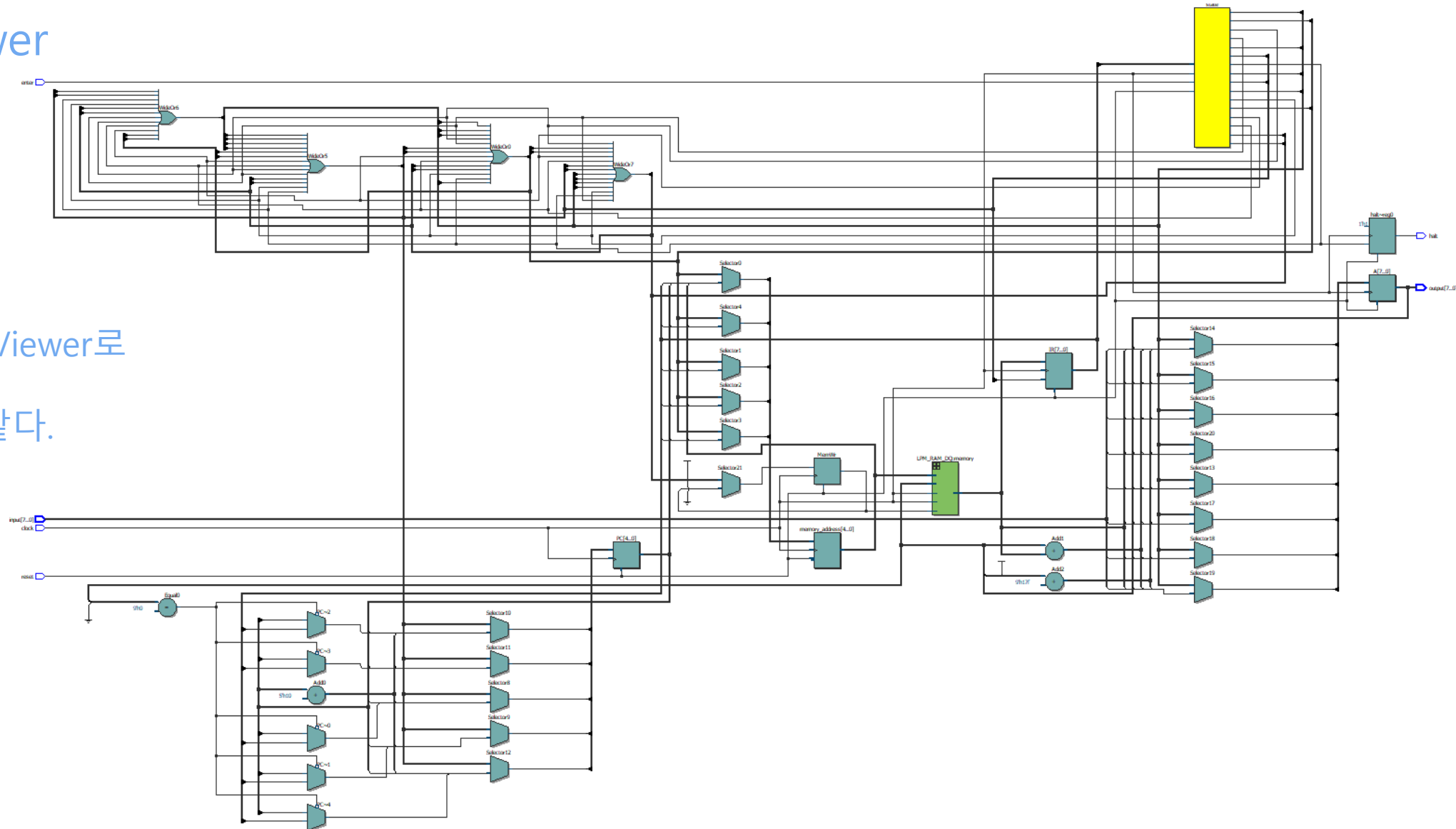


4. RTL Viewer

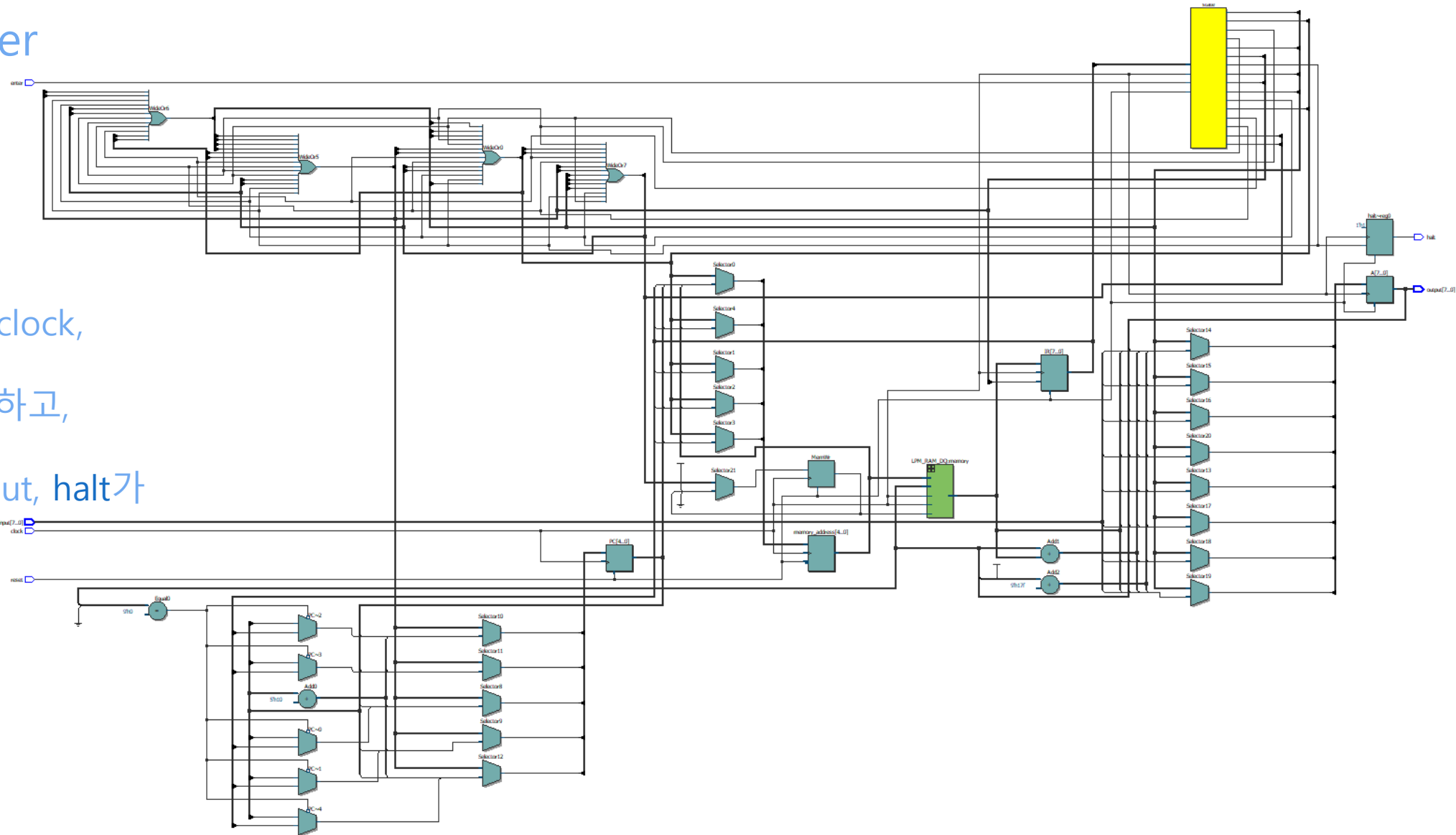

→ Input으로는 Enter, clock,
reset, input이 존재하고,
Output으로는 output, halt가
존재한다.

5. Algorithm

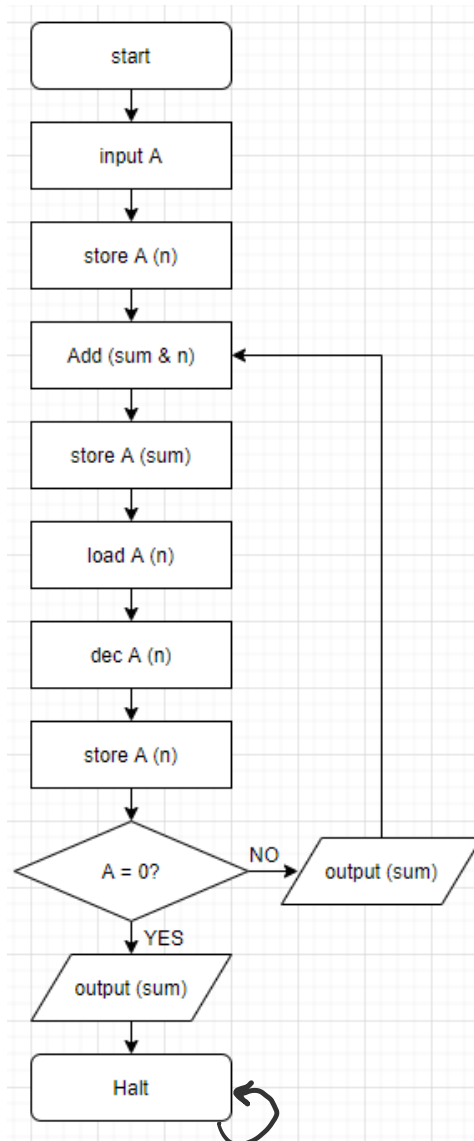

→ Test용 알고리즘은 다음과 같다.

→ 다른 부분은 앞에 있는 알고리즘과 모두 동일하다. 하지만 마지막 부분에 halt가 추가된 점이 다르다는 것을 알 수 있다.

6. Assembly code & Binary Code

```

-- Content of the RAM memory in the file PROGRAM.MIF

DEPTH = 32;    -- Depth of memory: 5-bit address
WIDTH = 8;     -- Width of memory: 8-bit data

ADDRESS_RADIX = BIN; -- All values in binary (HEX, DEC, OCT, BIN)
DATA_RADIX = BIN;

-- Opcodes for the EC-2
-- 000 = load A,aaaaa
-- 001 = store A,aaaaa
-- 010 = add A,aaaaa
-- 011 = dec A,aaaaa
-- 100 = in A
-- 101 = out A
-- 110 = jmp aaaaa
-- 111 = halt

-- Specify the memory content.
-- Format of each memory location is
--   address : data

CONTENT
BEGIN
[00000..11111] : 00000000;  -- Initialize locations range 00-FF to 0000
-----
-- Sum
-- Program to sum N downto 1
00000 : 10000000;  -- input A
00001 : 00111111;  -- store A,n

00010 : 00011111;  -- loop: load A,n -- n + sum
00011 : 01011110;  -- add A,sum
00100 : 00111110;  -- store A,sum

00101 : 00011111;  -- load A,n      -- decrement A
00110 : 01111111;  -- dec A,n
00111 : 00111111;  -- store A,n


01000 : 11000010;  -- jmp
01001 : 00011110;  -- out: load A,sum
01010 : 11111111;  -- halt

11110 : 00000000;  -- sum
11111 : 00000000;  -- n
END;
```

→ 다음은 Assembly Code와 Binary Code이다.

→ 이 역시 마찬가지로 앞선 Binary Code에서 halt만 추가해주었다.

7. Simulation

 

→ 다음은 Simulation을 진행한 결과이다.

→ 해당 Simulation은 앞에 진행한 Simulation과 모든 것이 동일한 것을 확인할 수 있다. 다만 마지막에 sum이 6이 되고, A가 0이 되면서 더 이상 loop를 진행하지 않아도 되어서 halt가 1이 된 것을 확인할 수 있다.

8. Discussion

- 이번 실습은 처음부터 CPU를 직접 설계하면서 Datapath와 State Diagram도 그리고, test용 Algorithm도 설계해서 assembly code & the binary code를 직접 구현해보는 과정을 거치면서 CPU에 대해서 더 잘 알 수 있었다.
- 해당 과정에서 여러 오류를 고치기도 했고, 궁금한 점을 해결하기 위해 다양한 Simulation을 해보면서 해당 구조에 대해 더 잘 알 수 있었다.
- 다음은 여러 오류 및 궁금한 점을 하나하나 Simulation해본 결과이다.

8. Discussion

```

CASE state IS
WHEN s_start => -- reset, start
    memory_address <= PC;
    state <= s_fetch;
WHEN s_fetch => -- fetch
    IR <= memory_data;
    PC <= PC + 1;
    state <= s_decode;
WHEN s_decode => -- decode
    memory_address <= IR(4 DOWNT0 0);
    state <= s_decode2;
WHEN s_decode2 =>
    CASE IR(7 DOWNT0 5) IS
        WHEN "000" => state <= s_load;
        WHEN "001" => state <= s_store;
        WHEN "010" => state <= s_add;
        WHEN "011" => state <= s_dec;
        WHEN "100" => state <= s_input;
        WHEN "101" => state <= s_output;
        WHEN "110" => state <= s_jump;
        WHEN "111" => state <= s_halt;
        WHEN OTHERS => state <= s_start;
    END CASE;
WHEN s_load => -- load A from
    A <= memory_data;
    state <= s_start;
WHEN s_store => -- store A to
    MemWr <= '1';
    state <= s_store2;
WHEN s_store2 => -- need an ext.
    MemWr <= '0';
    state <= s_start;

```


```

WHEN s_add => -- add
    A <= A + memory_data;
    state <= s_start;
WHEN s_dec => -- subtract
    A <= A - 1;
    state <= s_start;
WHEN s_input =>
    A <= input;
    state <= s_start;
WHEN s_output =>
    --output <= A;
    state <= s_start;
WHEN s_jump =>
    IF (A /= 0) THEN -- jump if !
        PC <= IR(4 DOWNT0 0);
    END IF;
    state <= s_start;
WHEN s_halt =>
    halt <= '1';
    state <= s_halt;
WHEN OTHERS =>
    state <= s_halt;
END CASE;

```

→ 다음은 State 수를 임의로 줄여서 Simulaion
을 진행해보았다. 하지만, 하나의 State라도
없으면 Clock이 부족해 s_input을 제외하고
다른 State로 넘어가지 못하는 현상이 발생하
였다. 이로 인해 해당 State들은 모두 필요한
것임을 알 수 있었다.

8. Discussion

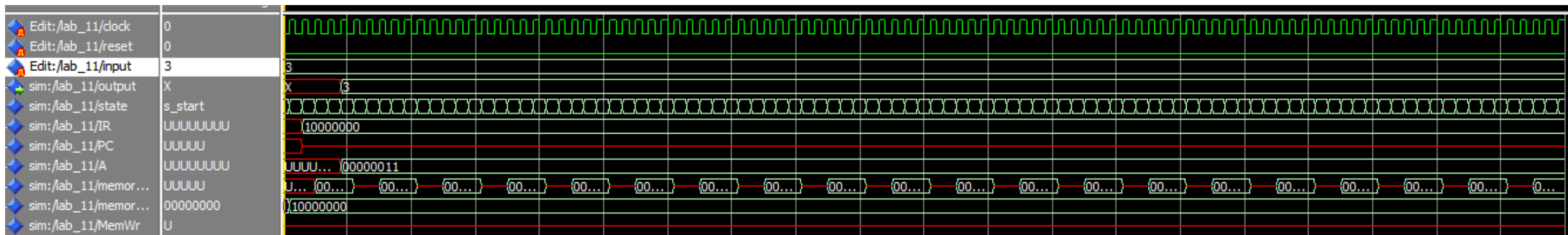

→ 이는 앞선 Code와 옆에 있는 Binary Code를 실행시킨 Simulation 결과이다. 이를 통해 해당 Simulation이 제대로 진행되지 않았음을 알 수 있다.

→ 이를 통해 State는 필요하지 않은 것 없이 존재한다는 것을 알 수 있다.

```
-- Sum
-- Program to sum N downto 1
00000 : 10000000;  -- input A
00001 : 00111111;  -- store A,n

00010 : 00011111;  -- loop: load A,n -- n + sum
00011 : 01011110;  -- add A,sum
00100 : 00111110;  -- store A,sum


00101 : 00011111;  -- load A,n          -- decrement A
00110 : 01111111;  -- dec A,n
00111 : 00111111;  -- store A,n

01000 : 11000010;  -- jmp
01001 : 00011110;  -- out: load A,sum
01010 : 11111111;  -- halt

11110 : 00000000;  -- sum
11111 : 00000000;  -- n

END;
```

8. Discussion

 

```


--decrement A
00000 : 10000000;  -- input A
00001 : 00111111;  -- store A,n

00010 : 00011111;  -- load A, n
00011 : 01111111;  -- dec A, n
00100 : 10111111;  -- out A, n
00101 : 11111111;  -- halt


11111 : 00000000;  -- n

```

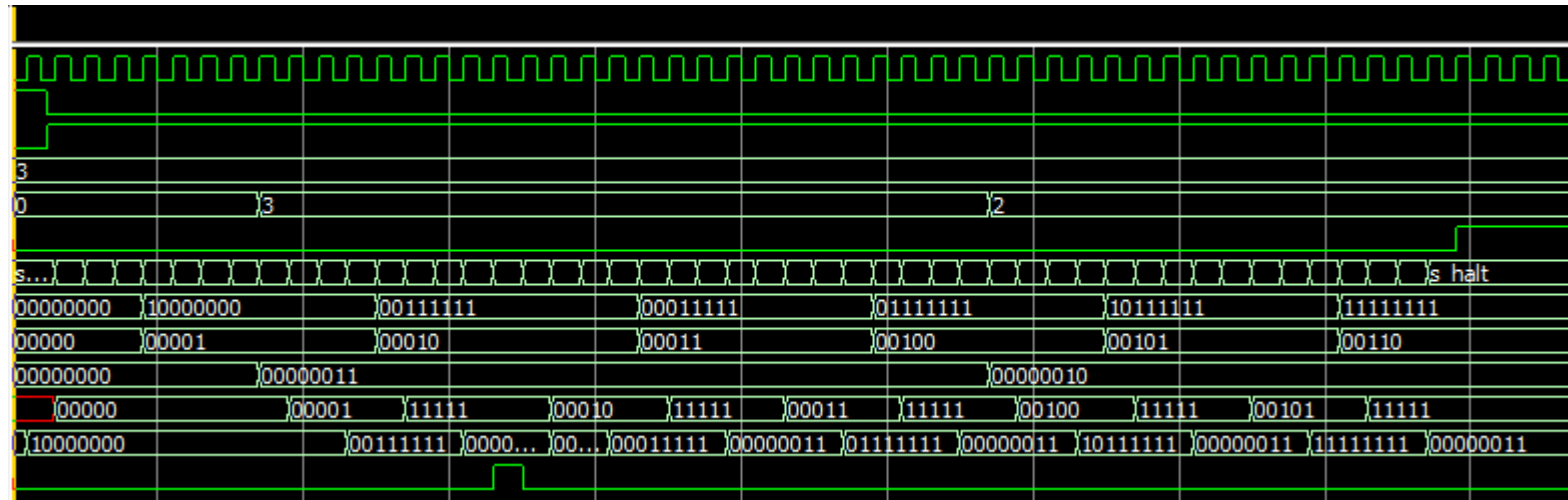- 또한, dec의 기능이 제대로 작동하는지 판단하기 위해 해당 Binary Code와 같이 작성하여 실행해보았다.
- 위는 halt가 없는 경우 오른쪽은 halt가 있는 경우이다.



8. Discussion

 

```


--decrement A
00000 : 10000000;  -- input A
00001 : 00111111;  -- store A,n

00010 : 00011111;  -- load A, n
00011 : 01111111;  -- dec A, n
00100 : 10111111;  -- out A, n
00101 : 11111111;  -- halt


11111 : 00000000;  -- n

```

 - 이를 통해 dec Simulation이 잘 진행되는 것을 확인할 수 있다.
- 또한, halt를 한 경우에는 loop를 실행시키지 않아 하나만 감소하고 종료되는 것을 알 수 있다.




8. Discussion

 


→ 또한, Input이 맞는 Signal임을 알려주는 Enter의 존재가 굳이 필요하지 않다고 판단하여 이를 비교하는

 Simulation을 진행하였다. 위에는 Enter가 있는 Simulation, 아래는 없는 Simulation이다.




8. Discussion

 

→ 두 Simulation을 비교해본 결과 Enter가 존재하지 않아도

Simulation이 정상적으로 진행된다는 것을 알 수 있었다.

 

8. Discussion

- 다음과 같이 여러가지 실험을 해본 결과 Clock 수를 충분히 주어져 다음 State로 무사히 넘어갈 수 있고, Enter와 Halt의 존재 여부와 상관없이 동일한 결과가 나온다는 것이다. 다만 Halt가 없을 때는 종료가 되는 시점을 명확하게 알 수 없다는 단점이 있다.
- 또한, Binary Code를 수정함으로 전혀 다른 Simulation 결과를 볼 수 있다는 것을 알 수 있었고, Binary Code를 통해 VHDL Code가 잘 설계되었는지도 검증할 수 있다는 사실을 알 수 있었다.